



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ



Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Εκπαίδευσης και Αρχικής  
Επαγγελματικής Κατάρτισης

---

## *8<sup>η</sup> Θεματική Ενότητα : Εισαγωγή στις Γλώσσες Περιγραφής Υλικού: Μοντέλα Συνδυαστικών Κυκλωμάτων*

---

# Εισαγωγή

---

Η λογική που περιγράφεται σε ένα module μπορεί να περιγραφεί με διάφορα στυλ

Μοντελοποίηση  
σε επίπεδο πυλών

Μοντελοποίηση  
συμπεριφοράς με  
**always**

Μοντελοποίηση  
ροής δεδομένων με  
την **assign**

# Μοντελοποίηση Πυλών

Το μοντέλο πυλών αποτελεί μία περιγραφή του δικτυώματος πυλών με κείμενο

Πρωταρχικές  
Πύλες (primitives)

**and**  
**nand**  
**or**  
**nor**  
**xor**  
**xnor**

Μονής εξόδου /  
πολλαπλών  
εισόδων

**not**  
**buf**


Μονής εισόδου /  
πολλαπλών  
εξόδων

<b>and</b>	0	1	x	z	<b>or</b>	0	1	x	z
0	0	0	0	0	0	0	1	x	x
1	0	1	x	x	1	1	1	1	1
x	0	x	x	x	x	x	1	x	x
z	0	x	x	x	z	x	1	x	x
<b>xor</b>	0	1	x	z	<b>not</b>	input	output		
0	0	1	x	x		0	1		
1	1	0	x	x		1	0		
x	x	x	x	x		x	x		
z	x	x	x	x		z	x		
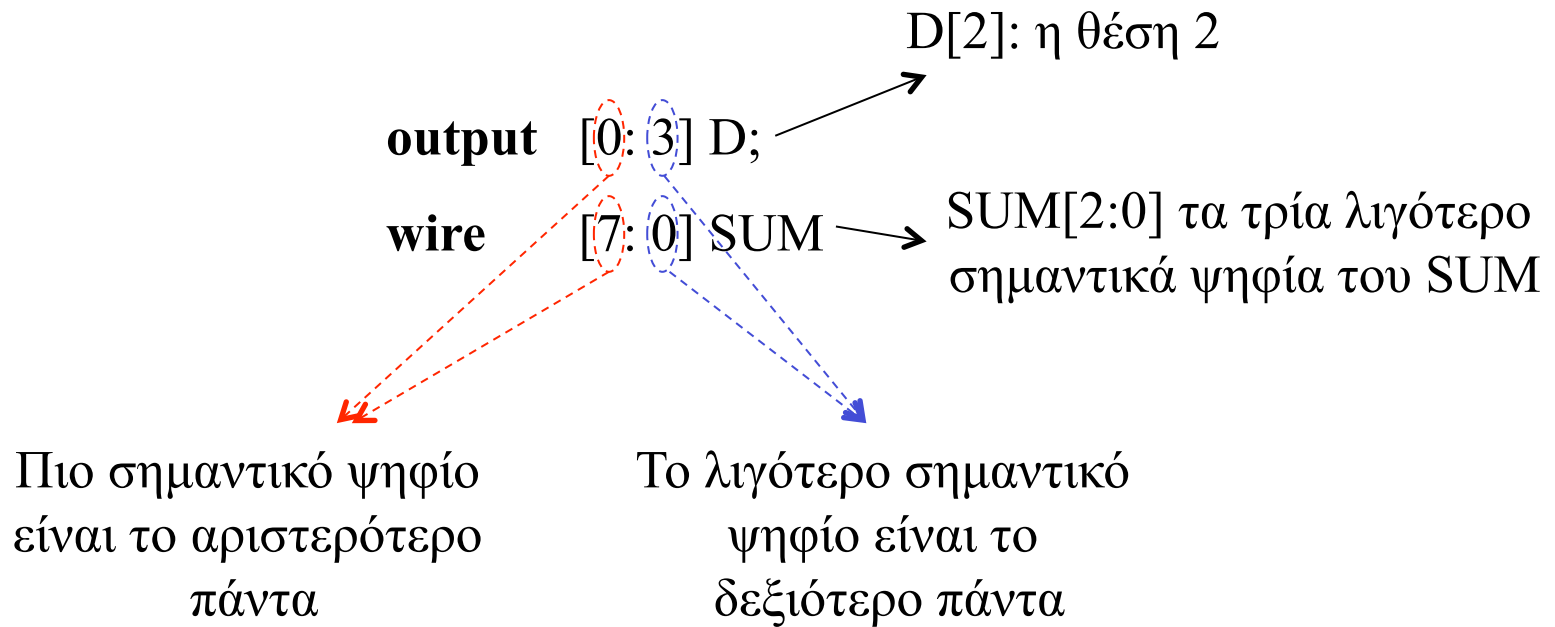
# Μοντελοποίηση Πυλών

---

Σε όλους τους τύπους περιγραφών χειριζόμαστε διανύσματα  
(vectors)



# Παράδειγμα: Αποκωδικοποιητής 2 σε 4

```
// Gate-level description of two-to-four-line decoder  
// Refer to Fig. 4.19 with symbol E replaced by enable, for clarity.
```

```
module decoder_2x4_gates (D, A, B, enable);  
  output      [0: 3]      D;  
  input       A, B;  
  input       enable;  
  wire        A_not, B_not, enable_not;
```


```
not
```

```
  G1 (A_not, A),  
  G2 (B_not, B),  
  G3 (enable_not, enable);
```

```
nand
```

```
  G4 (D[0], A_not, B_not, enable_not),  
  G5 (D[1], A_not, B, enable_not),  
  G6 (D[2], A, B_not, enable_not),  
  G7 (D[3], A, B, enable_not);
```


```
endmodule
```

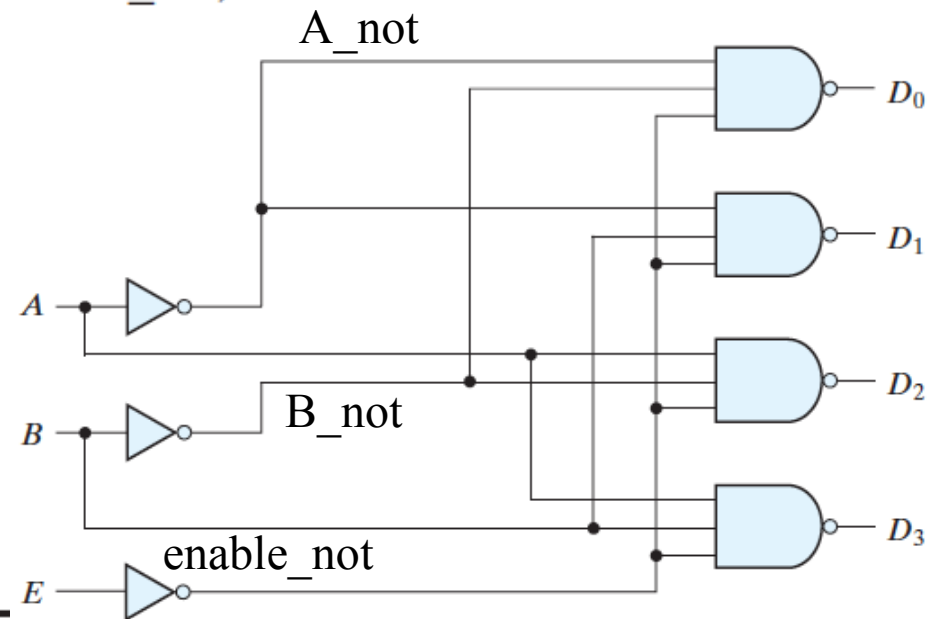

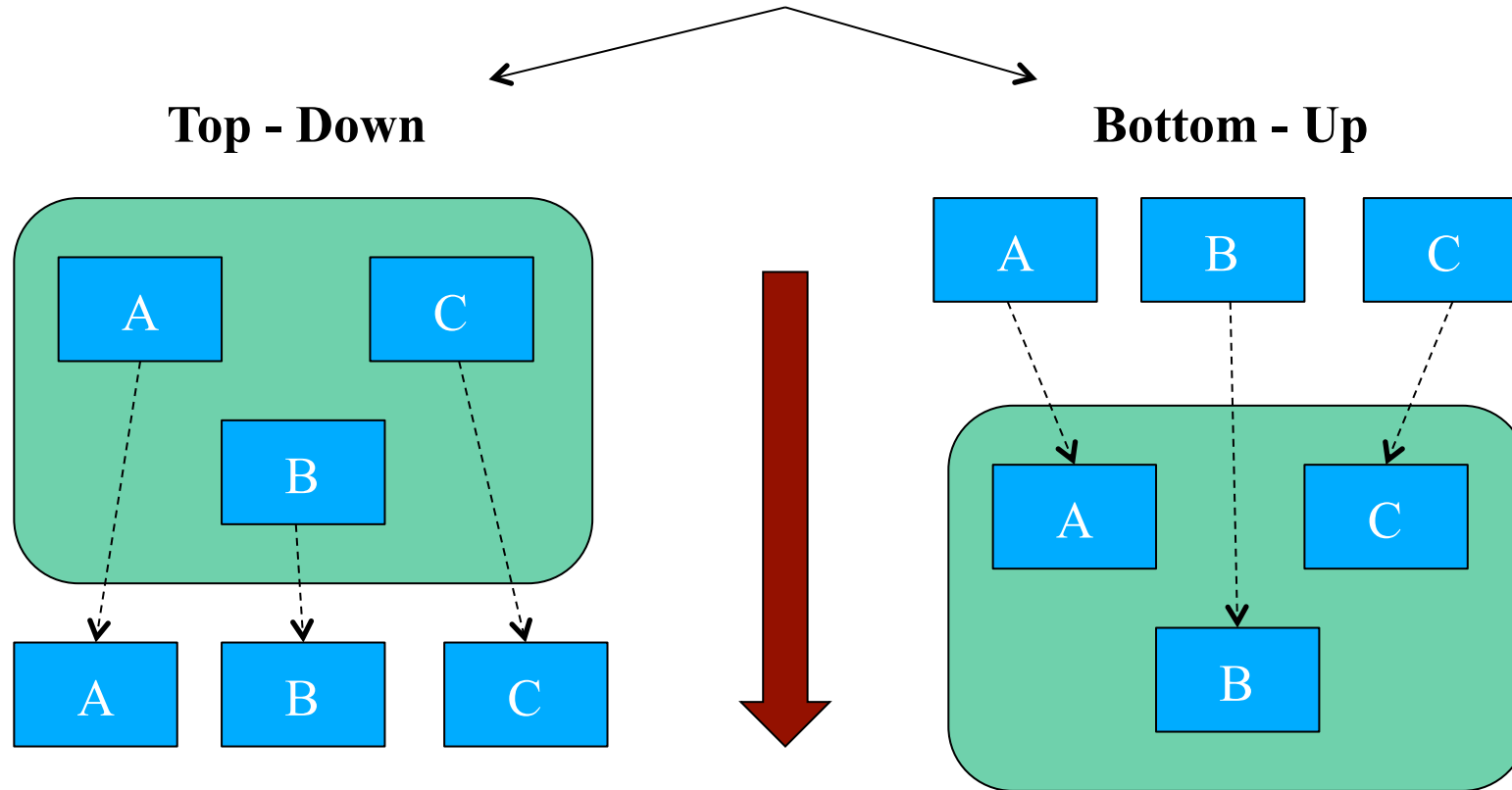
# Ιεραρχική Σχεδίαση

---

Πολλά modules συνδυάζονται σε ιεραρχικές περιγραφές



# Ιεραρχική Σχεδίαση

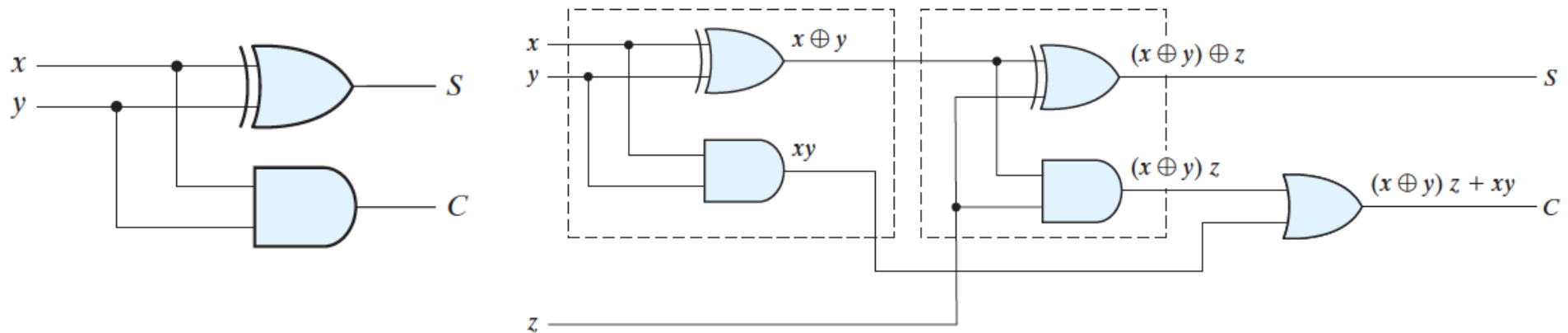

```
module half_adder (S, C, x, y);  
output S, C;  
input x, y;  
  
xor (S, x, y);  
and (C, x, y);  
endmodule
```

```
module full_adder (S, C, x, y, z);  
output S, C;  
input x, y, z;  
// Instantiate half adders  
half_adder HA1 (S1, C1, x, y);  
half_adder HA2 (S, C2, S1, z);  
or G1 (C, C2, C1);  
endmodule
```

# Ιεραρχική Σχεδίαση

```
module ripple_carry_4_bit_adder (Sum, C4, A, B, C0);  
output [3: 0] Sum;  
output C4;  
input [3: 0] A, B;  
input C0;  
// Instantiate chain of full adders  
full_adder
```


```
FA0 (Sum[0], C1, A[0], B[0], C0),  
FA1 (Sum[1], C2, A[1], B[1], C1),  
FA2 (Sum[2], C3, A[2], B[2], C2),  
FA3 (Sum[3], C4, A[3], B[3], C3);
```

Δηλώνονται ως  
wires

Στιγμιότυπα




Ιεραρχική  
Σχεδίαση

 



# Πύλες Τριών Καταστάσεων

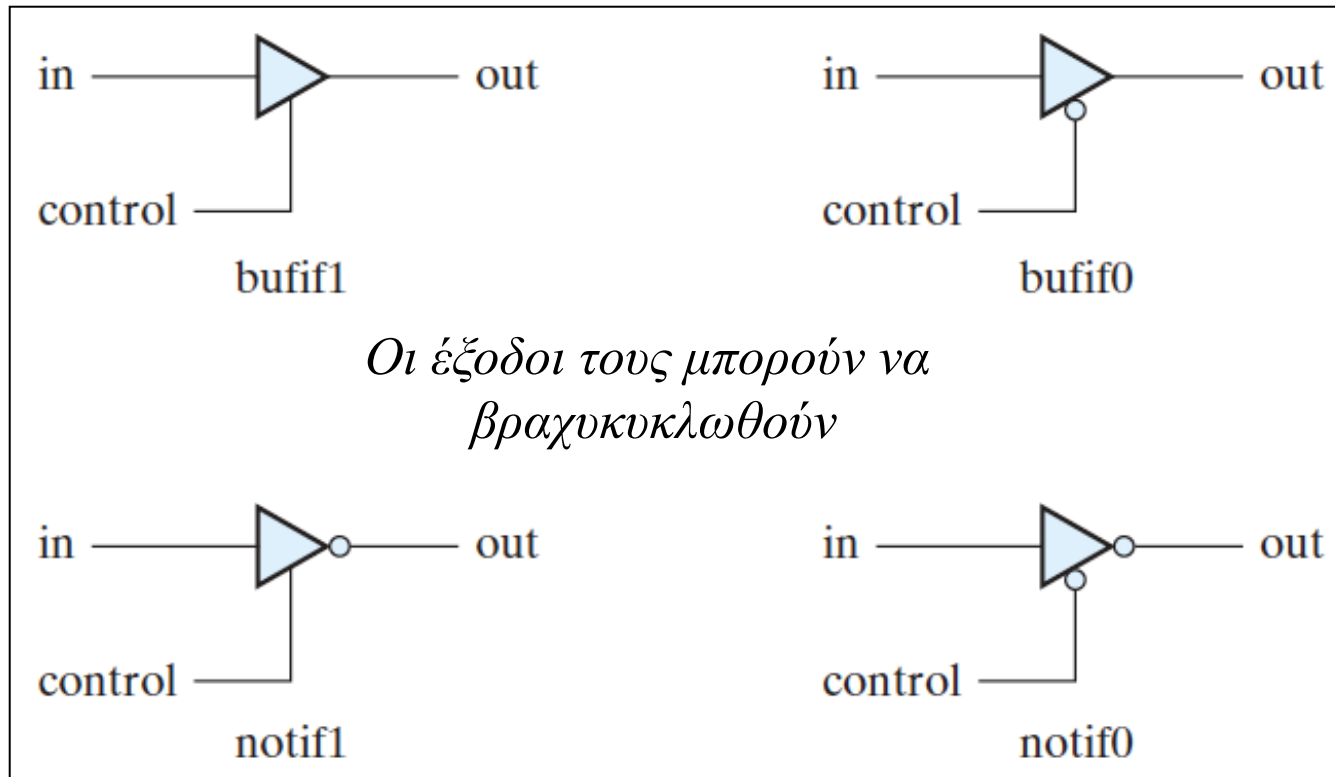

bufif1, bufif0

notif1, notif0

gate name (output, input, control)


# Πύλες Τριών Καταστάσεων

// Mux with three-state output

```
module mux_tri (m_out, A, B, select);  
  output m_out;  
  input  A, B, select;  
  tri    m_out;  
  bufif1 (m_out, A, select);  
  bufif0 (m_out, B, select);  
endmodule
```

Δήλωση πολλαπλών  
οδηγών

Βραχυκυκλωμένη έξοδος

 

# Μοντελοποίηση Ροής Δεδομένων


Χρήση τελεστών σε δυαδικά δεδομένα

Symbol	Operation	Symbol	Operation
+	binary addition		
-	binary subtraction		
&	bitwise AND	&&	logical AND
	bitwise OR		logical OR
^	bitwise XOR		
~	bitwise NOT	!	logical NOT
==	equality		
>	greater than		
<	less than		
{}	concatenation		
?:	conditional		

Σε διανύσματα δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα

$\sim(1010) = (0101), !(1010) = 0$

 Χρησιμοποιούνται μαζί με το **assign** πάνω σε **net**



Τα **net** φέρουν λογικές τιμές


# Μοντελοποίηση Ροής Δεδομένων

**assign** Y = (A && S) || (B && S)

ανάθεση

and and or
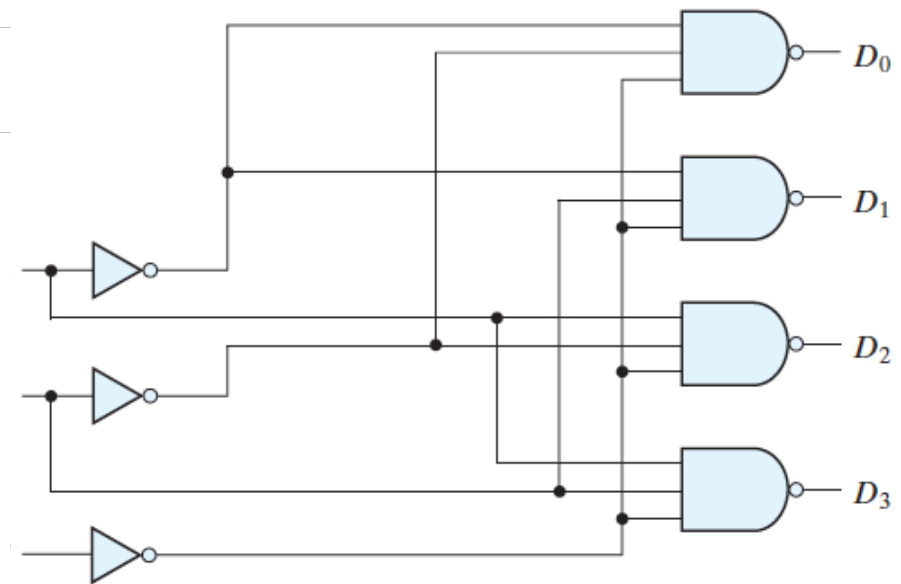
```
module decoder_2x4_df (  
  output [0: 3] D,  
  input A, B,  
  enable  
);  
  assign D[0] = (!((A) && (!B) && (!enable)),  
  D[1] = !(A && B && (!enable)),  
  D[2] = !(A && !B && (!enable))  
  D[3] = !(A && B && (!enable))  
endmodule
```



# Μοντελοποίηση Ροής Δεδομένων

---

## Αθροιστής 4 ψηφίων

Περιγράφει την  
συνάρτηση και  
όχι την δομή

```
module binary_adder (  
    output [3: 0]      Sum,  
    output             C_out,  
    input [3: 0]      A, B,  
    input              C_in  
);  
  
    assign {C_out, Sum} = A + B + C_in;  
endmodule
```

Τελεστής συννένωσης

Τελούμενα διαφορετικού  
μήκους

# Μοντελοποίηση Ροής Δεδομένων

---

## Συγκριτής 4 ψηφίων

Το σχηματικό  
προκύπτει με την  
διαδικασία της  
σύνθεσης

```
module mag_compare
( output          A_lt_B, A_eq_B, A_gt_B,
  input [3: 0]    A, B
);
  assign A_lt_B = (A < B);
  assign A_gt_B = (A > B);
  assign A_eq_B = (A == B);
endmodule
```

Τελεστής σύγκρισης  
(ισότητας)

# Μοντελοποίηση Ροής Δεδομένων

---

## Πολυπλέκτης 2 σε 1

```
module mux_2x1_df(m_out, A, B, select);  
  output    m_out;  
  input     A, B;  
  input     select;  
  
  assign m_out = (select)? A : B;  
endmodule
```


Τελεστής επιλογής ?:

```
if (select = 1) then m_out = A else m_out = B
```
 
# Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς

---

Περιγράφει κυκλώματα  
σε αλγοριθμικό επίπεδο



Αναπαριστάνει κυκλώματα σε  
λειτουργικό και αλγοριθμικό επίπεδο

**always @ (event list)**

Η ανάθεση γίνεται  
υποχρεωτικά σε μεταβλητή  
τύπου **reg**



Δεν ανανεώνεται αυτόματα αλλά  
κρατά την τιμή του μέχρι να  
επανεκτελεστεί το **always**

Καθορίζει πότε θα  
εκτελεστεί το **always**  
statement




Απαιτεί αλλαγή τιμής  
ενός στοιχείου της λίστας



# Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς

---

## Πολυπλέκτης 2 σε 1

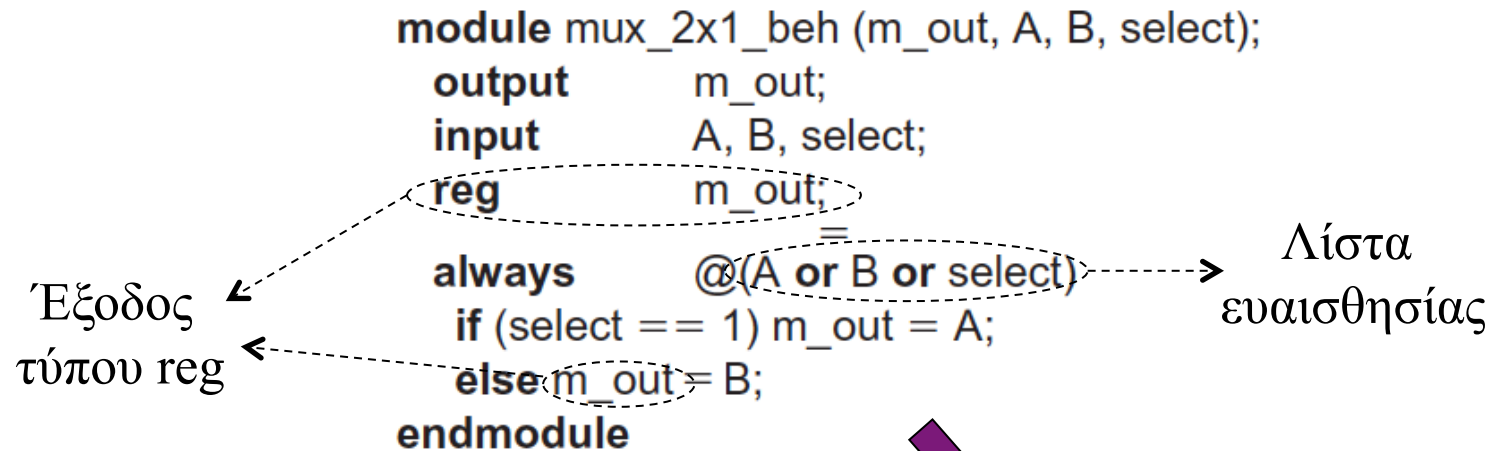

Η μοντελοποίηση ροής  
δεδομένων είναι προτιμότερη  
στα συνδυαστικά κυκλώματα

# Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς

## Πολυπλέκτης 4 σε 1

(συντακτικό 2001-2005)

Δυαδικοί αριθμοί  
των 2 δυαδικών  
ψηφίων

d' : decimal,

o' : octal,

h' : hexadecimal

```
module mux_4x1_beh
( output reg m_out,
  input      in_0, in_1, in_2, in_3,
  input [1: 0] select
);
always @ (in_0, in_1, in_2, in_3, select)
  case (select)
    2'b00:      m_out = in_0;
    2'b01:      m_out = in_1;
    2'b10:      m_out = in_2;
    2'b11:      m_out = in_3;
  endcase
endmodule
```

Ο έλεγχος γίνεται  
με την σειρά


Χωρίς καθορισμό  
μεγέθους θεωρείται  
αυτόματα ίσο με 32  
δυαδικά ψηφία

Επιλογή default για τις  
υπόλοιπες τιμές
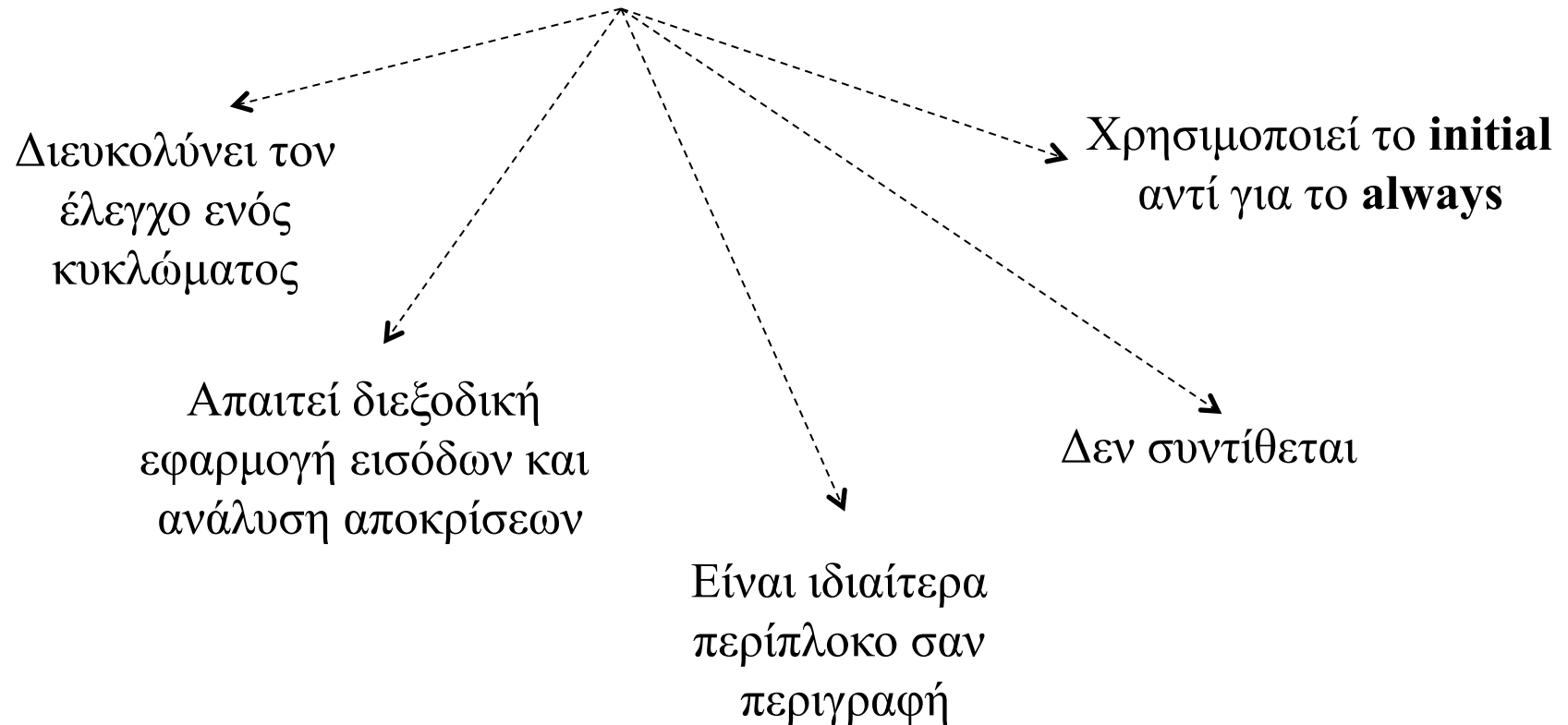
# Φτιάχνοντας ένα Test Bench



---

**Test Bench:** μία περιγραφή HDL για την παραγωγή και εφαρμογή εισόδων σε ένα κύκλωμα, και την παρακολούθηση των αποκρίσεων



# Εφαρμογή Εισόδων

---

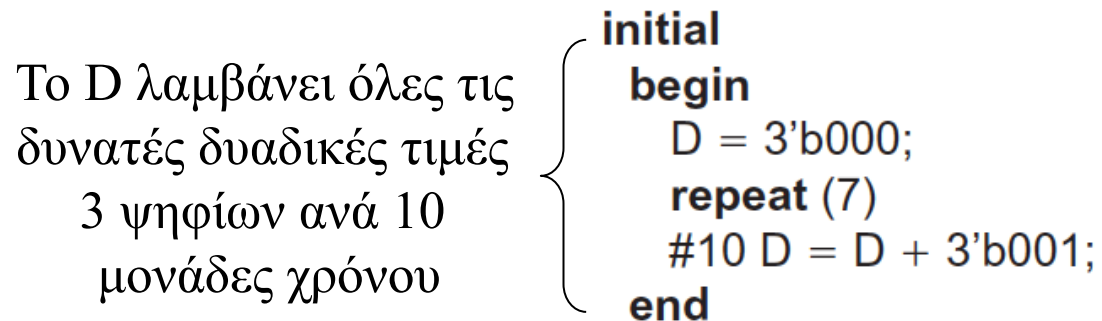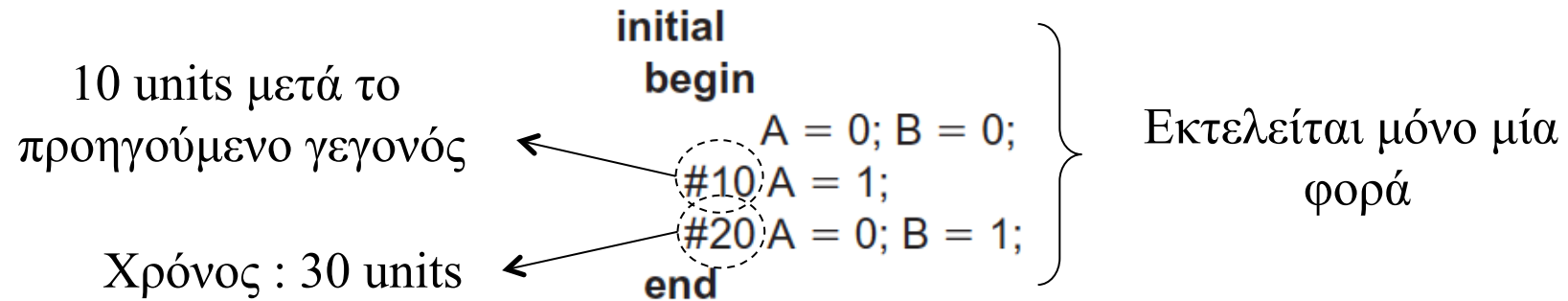

# Μοντέλο Test Bench

---

Τα σήματα που δίνονται σαν  
είσοδοι είναι τύπου reg


```
module test_module_name;  
// Declare local reg and wire identifiers.  
// Instantiate the design module under test.  
// Specify a stopwatch, using $finish to terminate the simulation.  
// Generate stimulus, using initial and always statements.  
// Display the output response (text or graphics (or both)).  
endmodule
```

Δεν έχει εισόδους / εξόδους

Έξοδοι του module που ελέγχεται

# Μοντέλο Test Bench

---

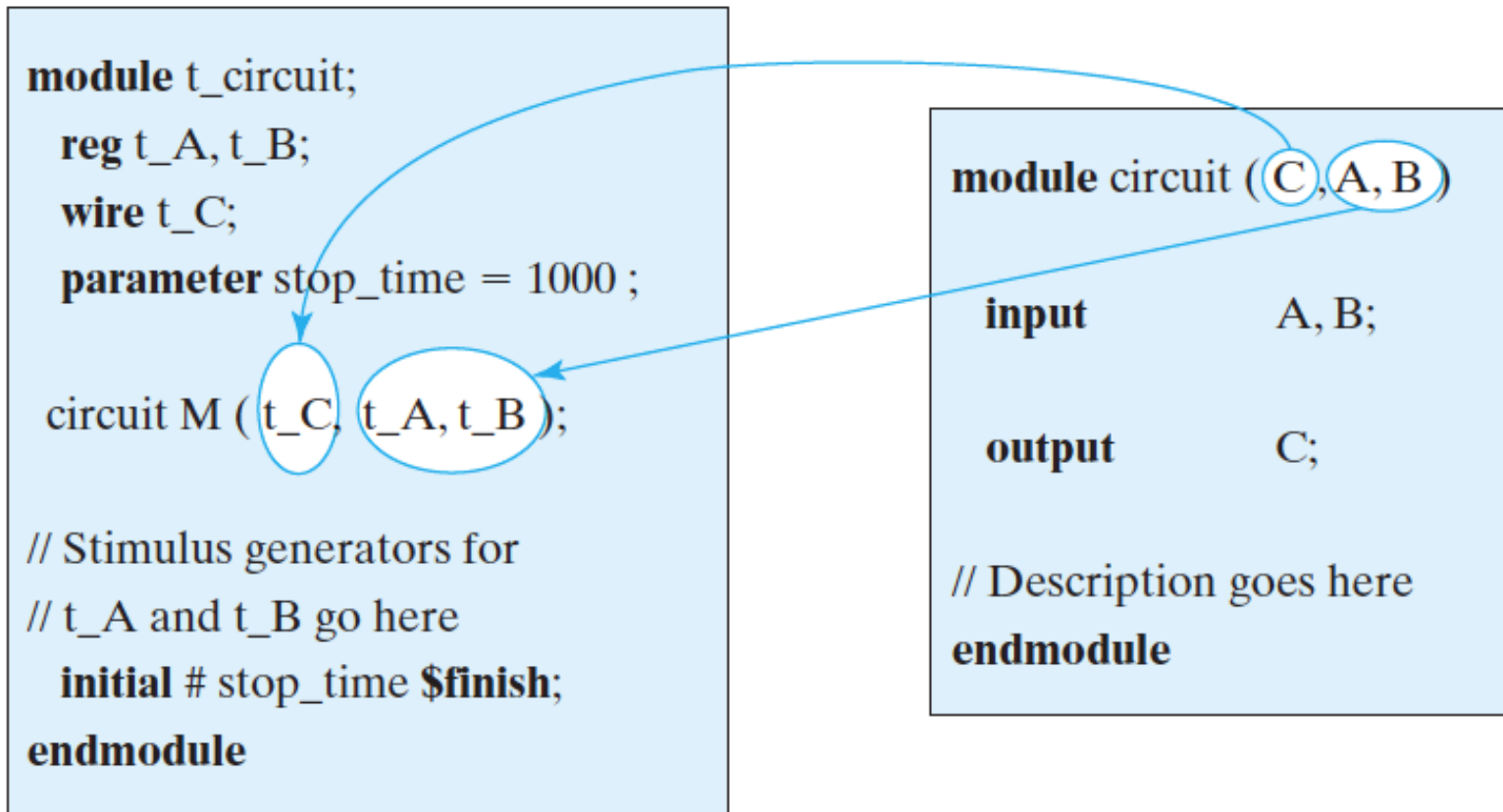

# Δυνατότητες Προβολής Αποτελεσμάτων

---

**\$display**—display a one-time value of variables or strings with an end-of-line return,

**\$write**—same as **\$display**, but without going to next line,

**\$monitor**—display variables whenever a value changes during a simulation run,

**\$time**—display the simulation time,

**\$finish**—terminate the simulation.

Σύνταξη: *Task-name (format specification, argumentlist)*

**\$display** ("%d %b %b", C, A, B)


Παρακάμπτει τα αρχικά  
κενά

**\$display** ("time = %0d A = %b B = %b", **\$time**, A, B)



time = 3 A = 10 B = 1

# Παράδειγμα

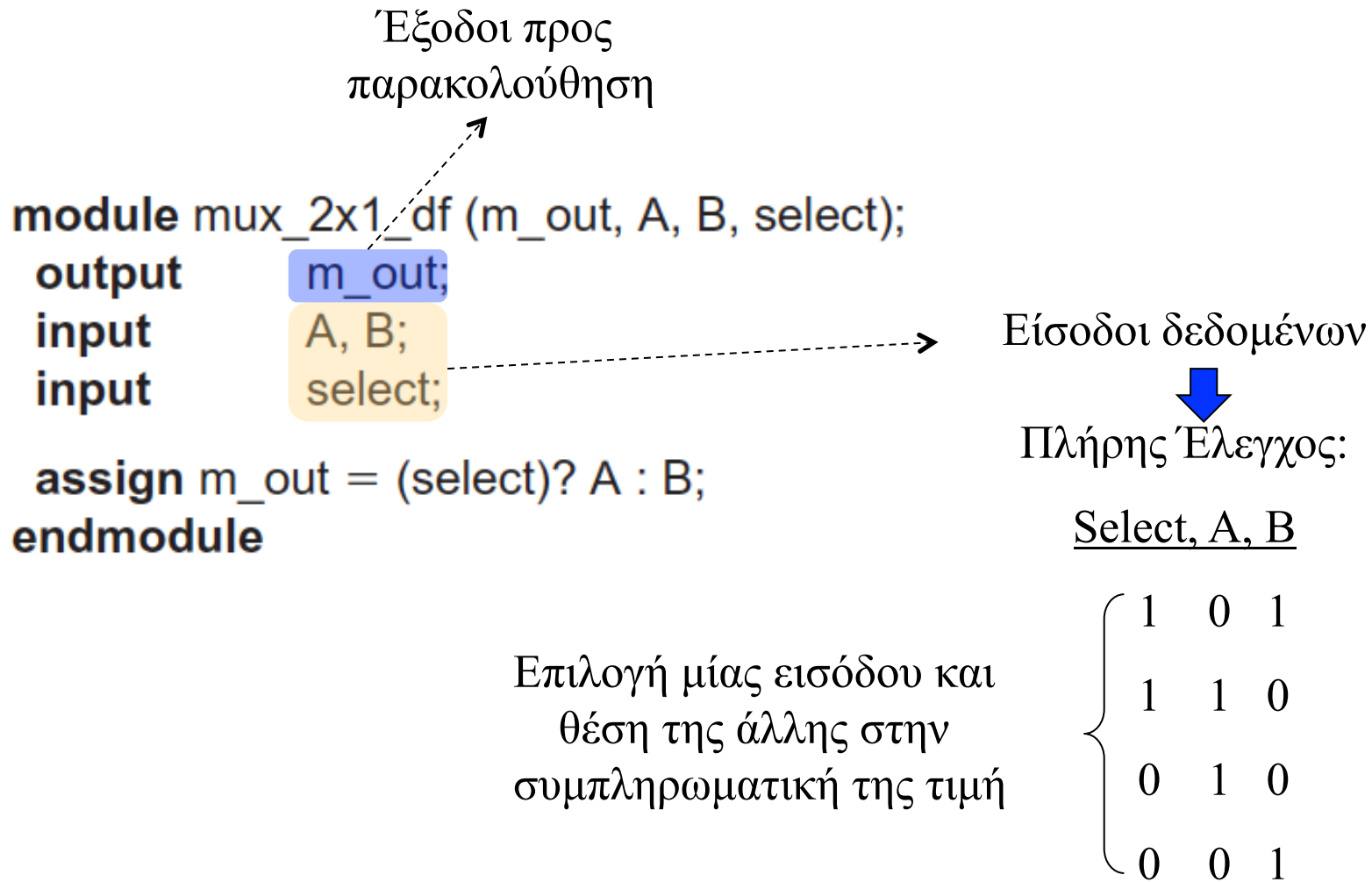



# Παράδειγμα

---

```
module t_mux_2x1_df;
  wire      t_mux_out;
  reg       t_A, t_B;
  reg       t_select;
  parameter stop_time = 50;

  mux_2x1_df M1 (t_mux_out, t_A, t_B, t_select);      // Instantiation of circuit to be tested


  initial # stop_time $finish;

  initial begin                                     // Stimulus generator
    t_select = 1; t_A = 0; t_B = 1;
    #10 t_A = 1; t_B = 0;
    #10 t_select = 0;
    #10 t_A = 0; t_B = 1;
  end

  initial begin                                     // Response monitor
    // $display (" time Select A B m_out");
    // $monitor ($time,, " %b %b %b %b ", t_select, t_A, t_B, t_m_out);
    $monitor ("time =", $time,, "select = %b A = %b B = %b OUT = %b",
    t_select, t_A, t_B, t_mux_out);
  end
endmodule
```


Παρακολουθεί τα σήματα και εκτυπώνει τις τιμές σε κάθε αλλαγή σήματος

## Παράδειγμα 2

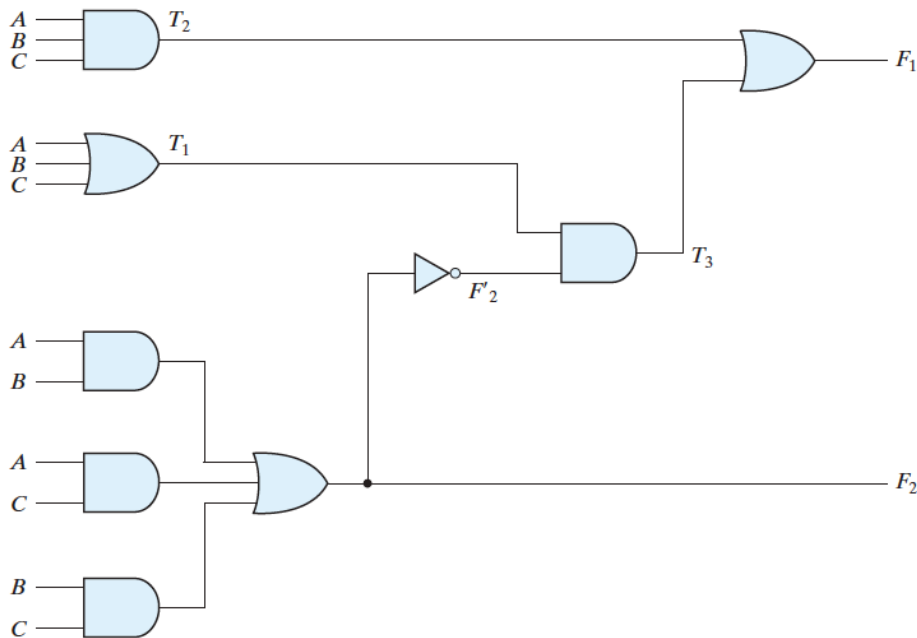

```

 wire F1, F2;
Circuit_of_Fig_4_2 (D[2], D[1], D[0], F1, F2);
initial
begin
    D = 3'b000;
    repeat (7) #10 D = D + 1'b1;
end
initial
$monitor ("ABC = %b F1 = %b F2 = %b", D, F1, F2);
    
```



```

module Circuit_of_Fig_4_2 (A, B, C, F1, F2);
    input A, B, C;
    output F1, F2;
    wire T1, T2, T3, F2_b, E1, E2, E3;
    or g1 (T1, A, B, C);
    and g2 (T2, A, B, C);
    and g3 (E1, A, B);
    and g4 (E2, A, C);
    and g5 (E3, B, C);
    or g6 (F2, E1, E2, E3);
    not g7 (F2_b, F2);
    and g8 (T3, T1, F2_b);
    or g9 (F1, T2, T3);
endmodule
    
```

```

Simulation log: ABC = 000 F1 = 0 F2 = 0
ABC = 001 F1 = 1 F2 = 0 ABC = 010 F1 = 1 F2 = 0
ABC = 011 F1 = 0 F2 = 1 ABC = 100 F1 = 1 F2 = 0
ABC = 101 F1 = 0 F2 = 1 ABC = 110 F1 = 0 F2 = 1
ABC = 111 F1 = 1 F2 = 1
    
```