



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ




Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης και Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης

*9^η Θεματική Ενότητα : Εισαγωγή στις Γλώσσες
Περιγραφής Υλικού: Μοντέλα Ακολουθιακών
Κυκλωμάτων, Καταχωρητών, Μετρητών,
Μνημών*


Εισαγωγή

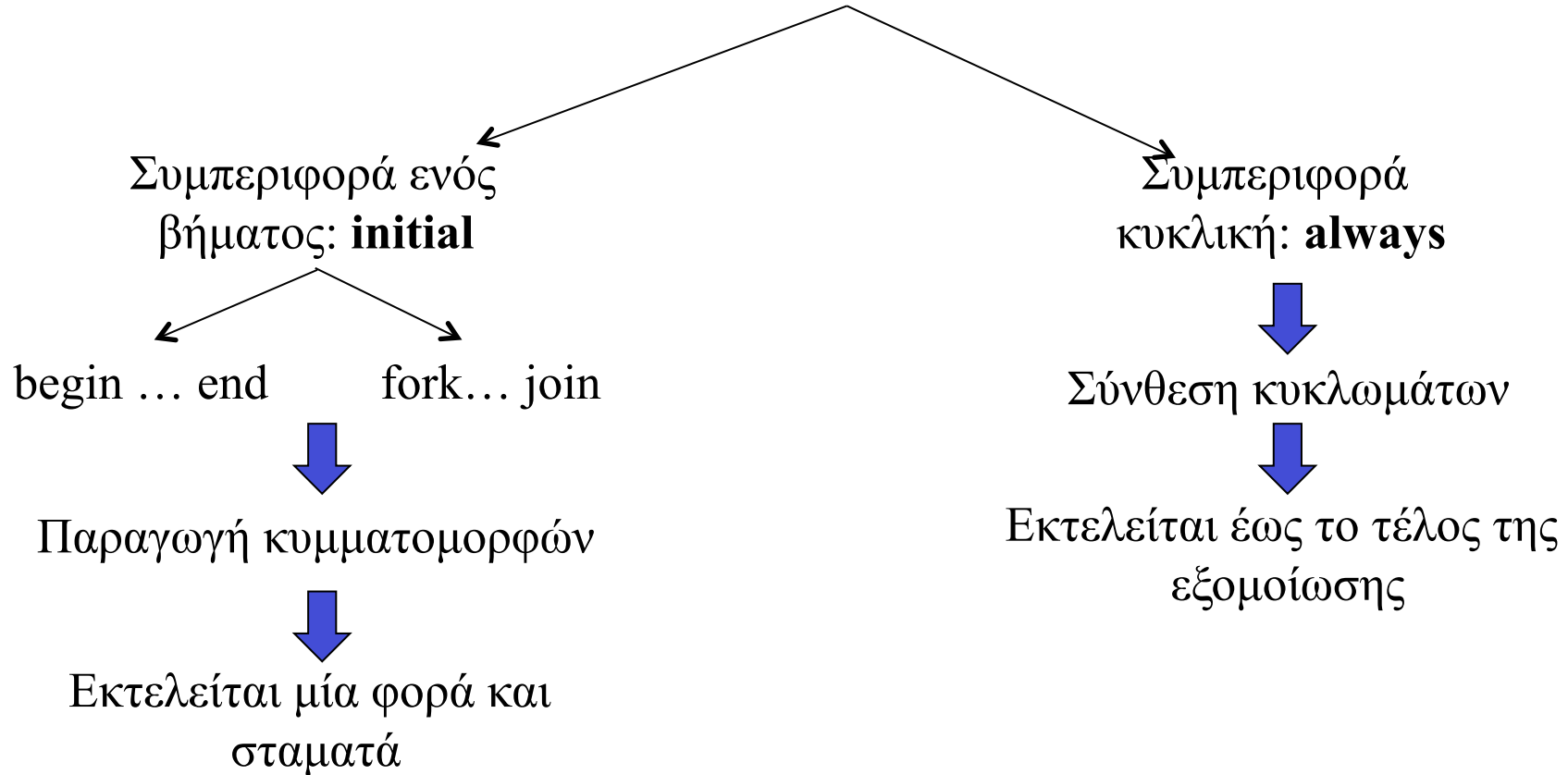Υπάρχουν δύο είδη περιγραφής συμπεριφοράς



Παράδειγμα: ρολόι με initial

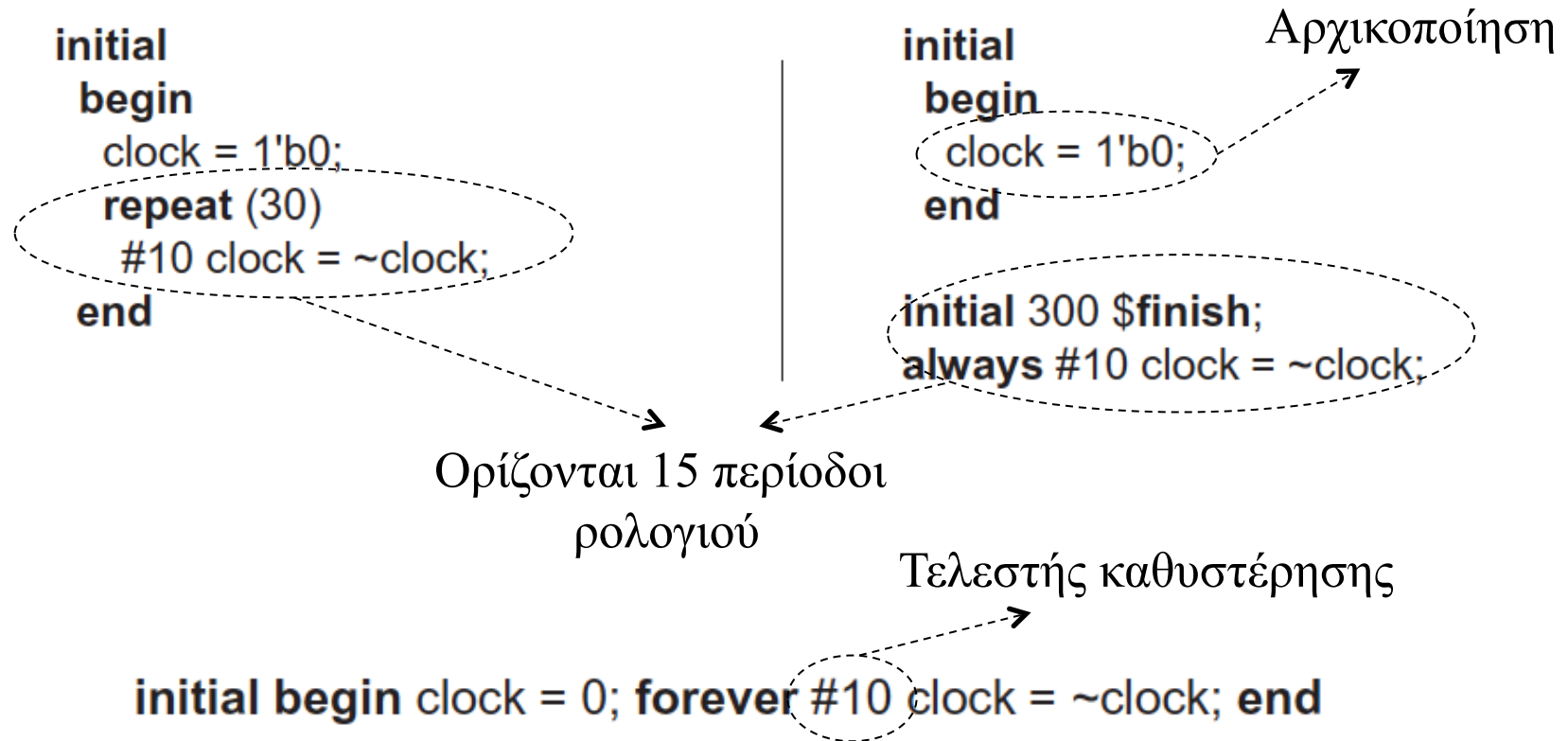Μπορούμε να ορίσουμε ένα περιοδικό σήμα όπως το ρολόι με πολλούς τρόπους



Τελεστής Ελέγχου Γεγονότων

Υπονοείται στα
Dataflow statements



Level sensitive



always @(A or B or C)

Edge sensitive



always @(posedge clock or negedge reset)

always @(posedge clock, negedge reset)

Λίστα ευαισθησίας

always @ (event control expression) begin

// Procedural assignment statements that execute when the condition is met

end

Το αριστερό μέλος της
ανάθεσης είναι τύπου reg

Procedural assignments

Υπάρχουν δύο είδη αναθέσεων

blocking
(=)



Ακολουθιακά

$$\left. \begin{array}{l} B = A \\ C = B+1 \end{array} \right\} C = A+1$$



Level-sensitive
(συνδυαστική λογική)

Non-blocking
(<=)



Παράλληλα

$$\left. \begin{array}{l} B \leq A \\ C \leq B+1 \end{array} \right\} C = B+1$$



Edge-sensitive

D-Latch

// Description of D latch (See Fig. 5.6)

```
module D_latch (Q, D, enable);
```

```
  output Q;
```

```
  input  D, enable;
```

```
  reg    Q;
```

```
  always @ (enable or D)
```

```
    if (enable) Q <= D;
```

```
endmodule
```

// Alternative syntax (Verilog 2001, 2005)

```
module D_latch (output reg Q, input enable, D);
```

```
  always @ (enable, D)
```

```
    if (enable) Q <= D;
```

```
endmodule
```

Η ανάθεση στο **always**
block υποχρεώνει την
χρήση τύπου **reg**

// Same as: if (enable == 1)

// No action if *enable* not asserted

D-Flip Flop

```
// D flip-flop without reset
module D_FF (Q, D, Clk);
  output Q;
  input  D, Clk;
  reg    Q;
  always @ (posedge Clk)
    Q <= D;
endmodule
```


Η αποθήκευση γίνεται
στην θετική ακμή του
ρολογιού

```
// D flip-flop with asynchronous reset (V2001, V2005)
module DFF (output reg Q, input D, Clk, rst);
  always @ (posedge Clk, negedge rst)
    if (!rst) Q <= 1'b0; // Same as: if (rst == 0)
    else Q <= D;
endmodule
```

Ασύγχρονη μηδένιση

D-Flip Flop

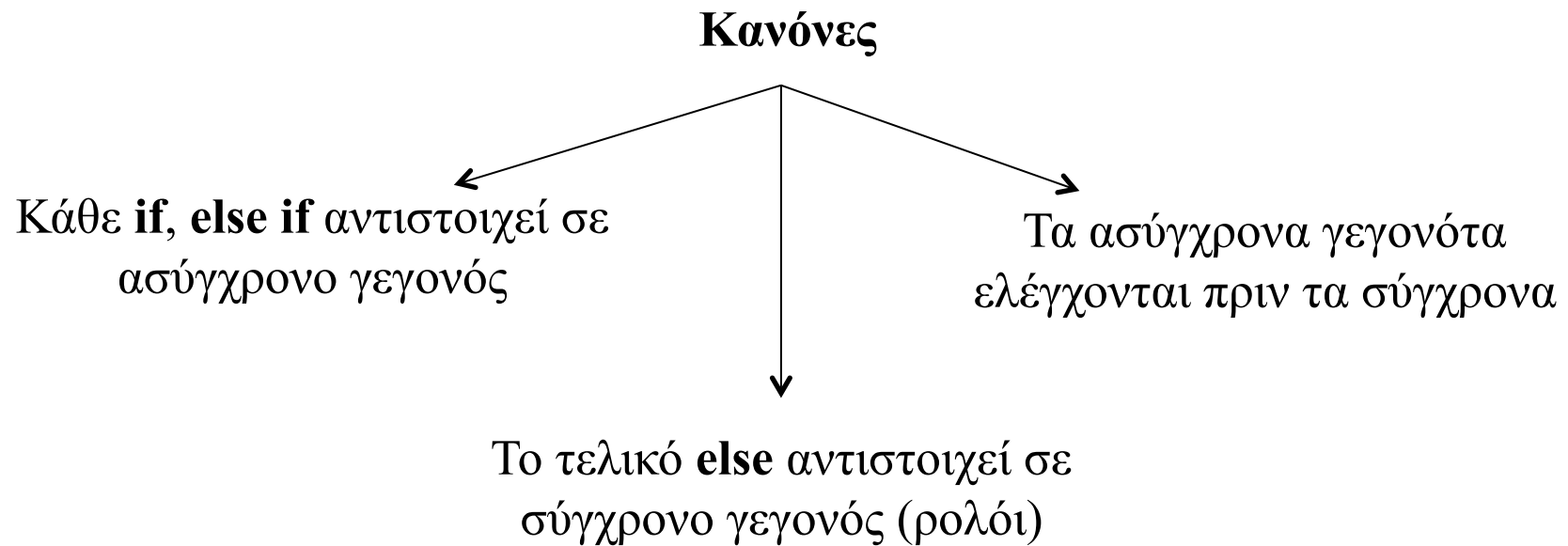
Η αναγνώριση του σήματος ρολογιού γίνεται μέσω της κατάλληλης περιγραφής



T-Flip Flop

```
module DFF (output reg Q, input D, Clk, rst);  
  always @ (posedge Clk, negedge rst)  
  if (!rst) Q <= 1'b0;      // Same as: if (rst == 0)  
  else Q <= D;  
endmodule
```
 
```
module TFF (Q, T, Clk, rst);  
  output Q;  
  input  T, Clk, rst;  
  wire  DT;  
  assign DT = Q ^ T ;  
  // Instantiate the D flip-flop  
  DFF TF1 (Q, DT, Clk, rst);  
endmodule
```




(b) From D flip-flop

JK-Flip Flop

```
module DFF (output reg Q, input D, Clk, rst);  
  always @ (posedge Clk, negedge rst)  
    if (!rst) Q <= 1'b0;      // Same as: if (rst == 0)  
    else Q <= D;  
endmodule
```

```
module JKFF (output reg Q, input J, K, Clk, rst);  
  wire JK;  
  assign JK = (J & ~Q) | (~K & Q);  
  // Instantiate D flip-flop  
  DFF JK1 (Q, JK, Clk, rst);  
endmodule
```

 


JK-Flip Flop (2)

```
// Functional description of JK flip-flop (V2001, 2005)
module JK_FF (input J, K, Clk, output reg Q, output Q_b);
    assign Q_b = ~ Q ;
    always @ (posedge Clk)
    case ({J,K})
        2'b00: Q <= Q;
        2'b01: Q <= 1'b0;
        2'b10: Q <= 1'b1;
        2'b11: Q <= !Q;
    endcase
endmodule
```

Ταυτόχρονα

Ανάθεση εκτός always (δεν απαιτείται τύπος **reg**)

Διαγράμματα Κατάστασης σε HDL

 

```

module Mealy_Zero_Detector (
  output reg y_out,
  input  x_in, clock, reset
);
  reg [1: 0] state, next_state;
  parameter S0 = 2'b00, S1 = 2'b01, S2 = 2'b10, S3 = 2'b11;
  always @ (posedge clock, negedge reset)
    if (reset == 0) state <= S0;
    else state <= next_state;

  always @ (state, x_in) // Form the next state
  case (state)
    S0:   if (x_in) next_state = S1; else next_state = S0;
    S1:   if (x_in) next_state = S3; else next_state = S0;
    S2:   if (~x_in) next_state = S0; else next_state = S2;
    S3:   if (x_in) next_state = S2; else next_state = S0;
  endcase

  always @ (state, x_in) // Form the Mealy output
  case (state)
    S0:   y_out = 0;
    S1, S2, S3: y_out = ~x_in;
  endcase
endmodule
  
```

Δήλωση σταθερών

Πλάτος 2 bit

Verilog 2001, 2005 syntax

// Form the next state

// Form the Mealy output


Παραγωγή εξόδων

Αλλαγή κατάστασης στην ακμή του ρολογιού

Επόμενη κατάσταση (level sensitive)

Αντιστοίχιση σε υλικό

```
module Mealy_Zero_Detector (  
  output reg y_out,  
  input  x_in, clock, reset  
);  
  reg [1: 0] state, next_state;  
  parameter S0 = 2'b00, S1 = 2'b01, S2 = 2'b10, S3 = 2'b11;  
  always @ (posedge clock, negedge reset) Verilog 2001, 2005 syntax  
  if (reset == 0) state <= S0;  
  else state <= next_state;  
  
  always @ (state, x_in) // Form the next state  
  case (state)  
    S0:  if (x_in) next_state = S1; else next_state = S0;  
    S1:  if (x_in) next_state = S3; else next_state = S0;  
    S2:  if (~x_in) next_state = S0; else next_state = S2;  
    S3:  if (x_in) next_state = S2; else next_state = S0;  
  endcase  
  
  always @ (state, x_in) // Form the Mealy output  
  case (state)  
    S0:  y_out = 0;  
    S1, S2, S3: y_out = ~x_in;  
  endcase  
endmodule
```

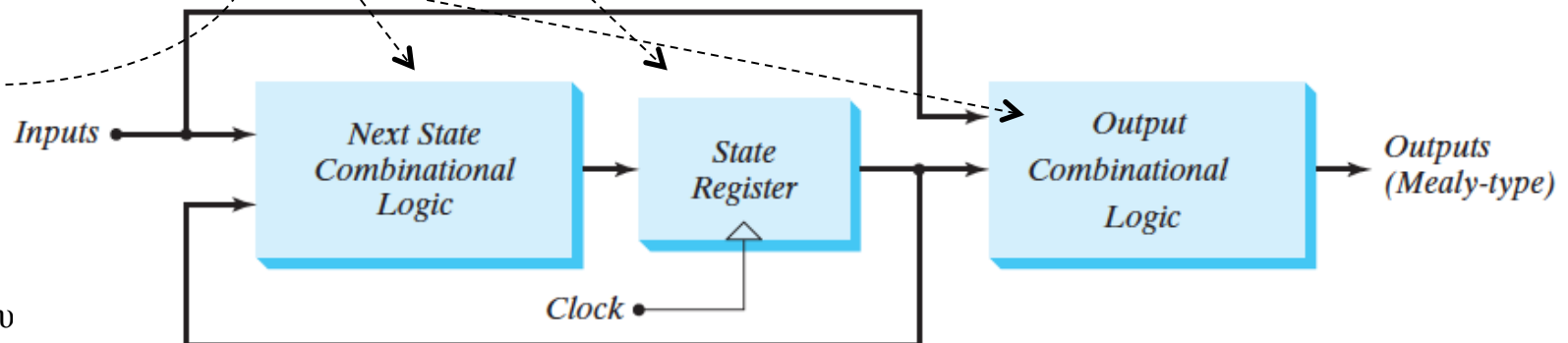

Test Bench

```

module t_Mealy_Zero_Detector;
  wire  t_y_out;
  reg   t_x_in, t_clock, t_reset;

  Mealy_Zero_Detector M0 (t_y_out, t_x_in, t_clock, t_reset);
  initial #200 $finish;
  initial begin t_clock = 0; forever #5 t_clock = ~t_clock; end

```

initial fork

```


t_reset = 0;
#2 t_reset = 1;
#87 t_reset = 0;
#89 t_reset = 1;

#10 t_x_in = 1;
#30 t_x_in = 0;
#40 t_x_in = 1;
#50 t_x_in = 0;
#52 t_x_in = 1;
#54 t_x_in = 0;
#70 t_x_in = 1;
#80 t_x_in = 1;
#70 t_x_in = 0;
#90 t_x_in = 1;
#100 t_x_in = 0;
#120 t_x_in = 1;
#160 t_x_in = 0;
#170 t_x_in = 1;

```


join
endmodule

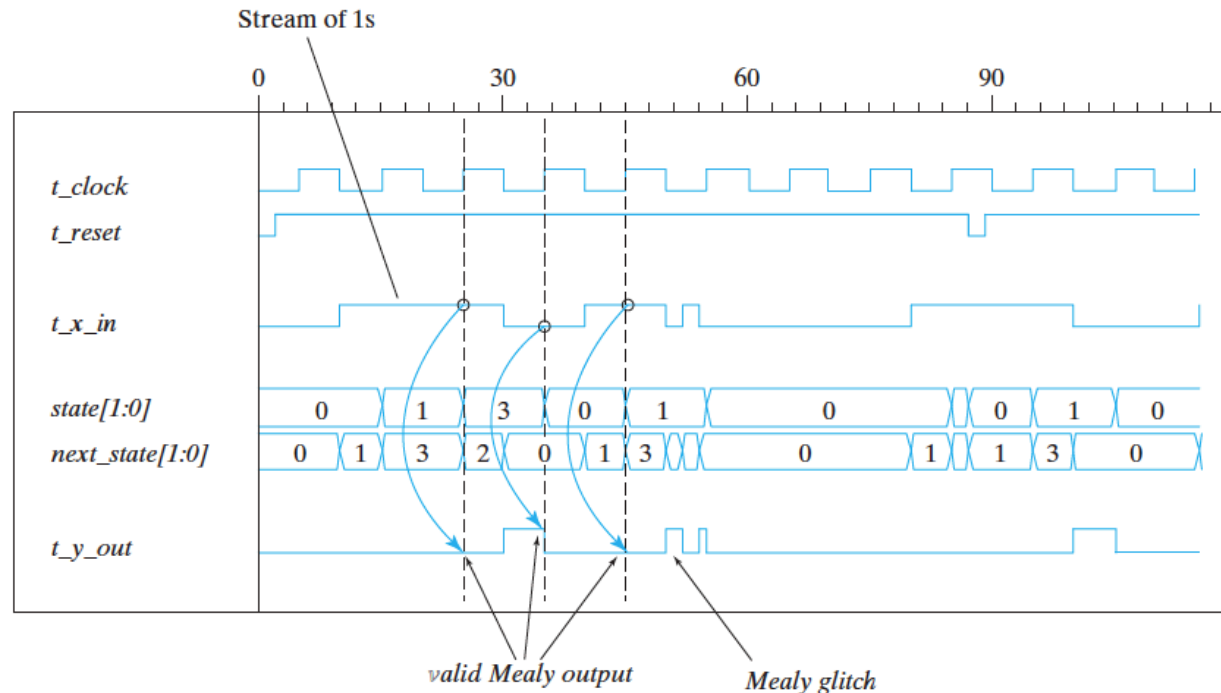Εκτελούνται
παράλληλα
από t=0 οι
εσωτερικές
αναθέσεις




Test Bench

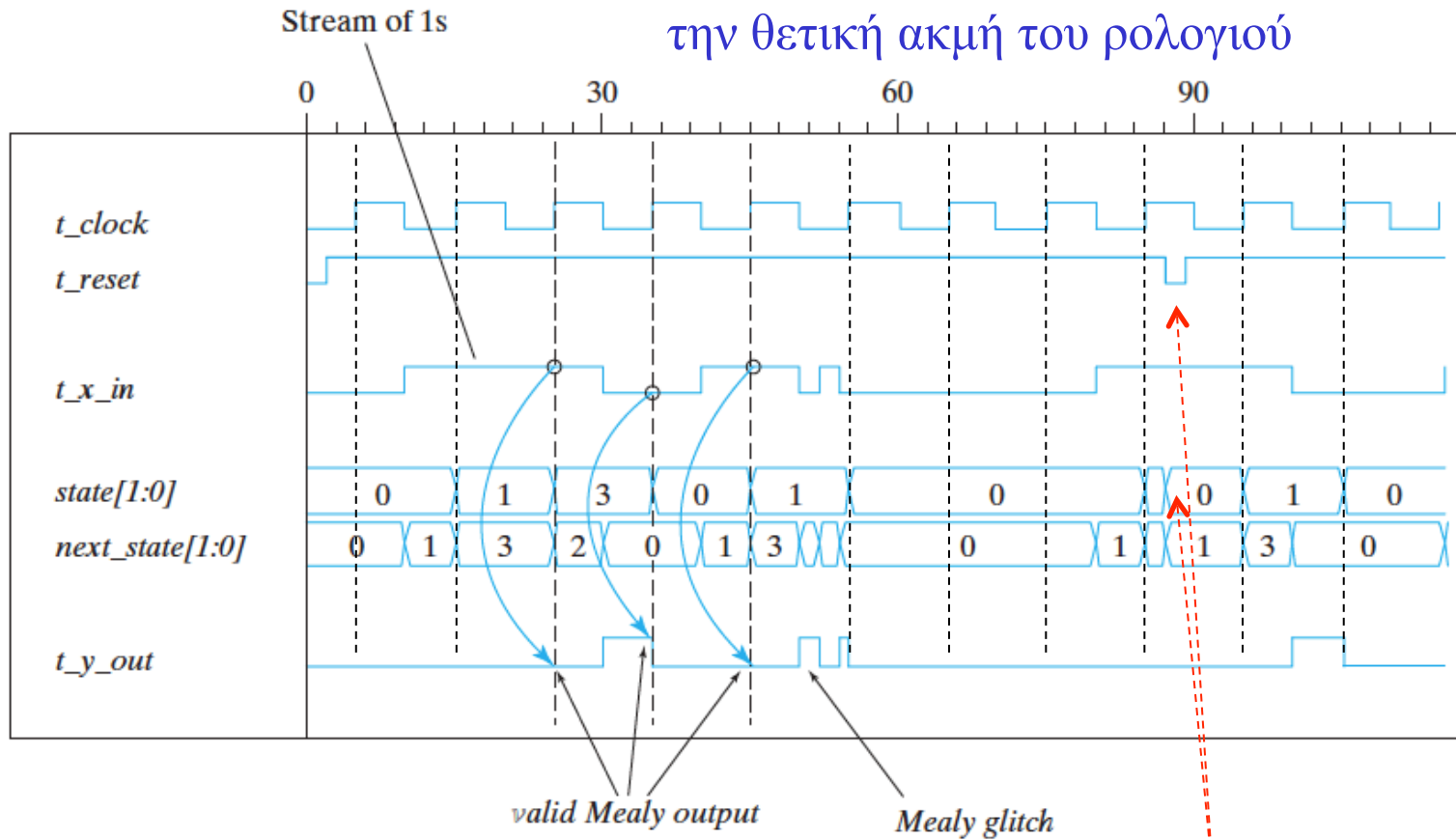Η επόμενη κατάσταση αλλάζει πάντα με την θετική ακμή του ρολογιού



Εξαιρέση: ασύγχρονος μηδενισμός


Test Bench

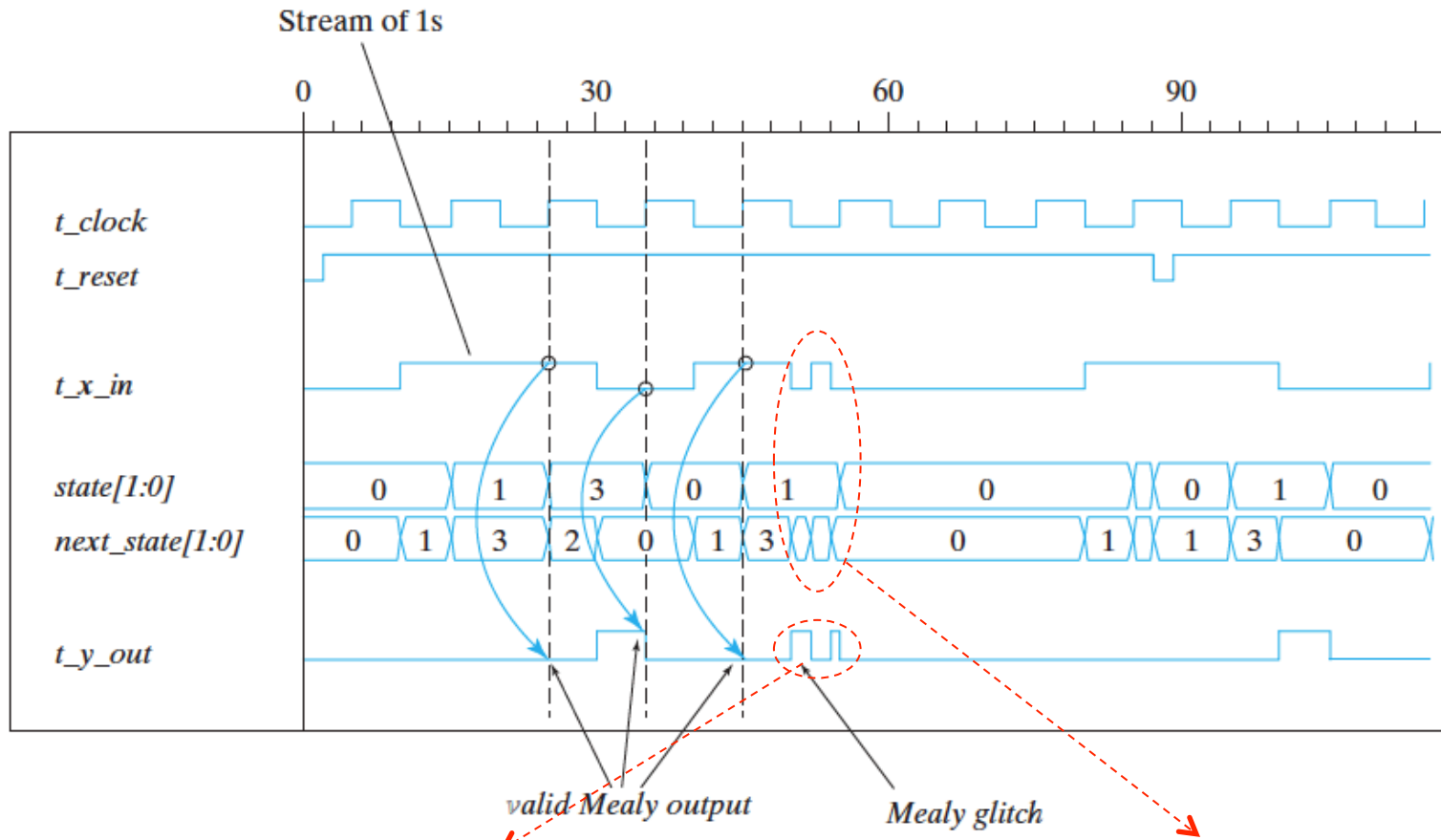

Η έξοδος είναι level sensitive
(συνδυαστικό κύκλωμα)

Η επόμενη κατάσταση είναι level sensitive
(συνδυαστικό κύκλωμα)

Παράδειγμα

 

```

// Moore model FSM (see Fig. 5.19)                               Verilog 2001, 2005 syntax
module Moore_Model_Fig_5_19 (
  output [1: 0]      y_out,
  input             x_in, clock, reset
);
  reg [1: 0]        state;
  parameter       S0 = 2'b00, S1 = 2'b01, S2 = 2'b10, S3 = 2'b11;


  always @ (posedge clock, negedge reset)
    if (reset == 0) state <= S0;                                // Initialize to state S0
    else case (state)
      S0:   if (~x_in) state <= S1; else state <= S0;
      S1:   if (x_in) state <= S2; else state <= S3;
      S2:   if (~x_in) state <= S3; else state <= S2;
      S3:   if (~x_in) state <= S0; else state <= S3;
    endcase
    assign y_out = state;    // Output of flip-flops
endmodule
  
```

Το else καθορίζει
ευασθησία στην
ακμή ρολογιού


Συνδυαστική
Λογική

non-blocking
assignment


Παράδειγμα (test bench)

 


Παράδειγμα (2): Δυαδικός Μετρητής

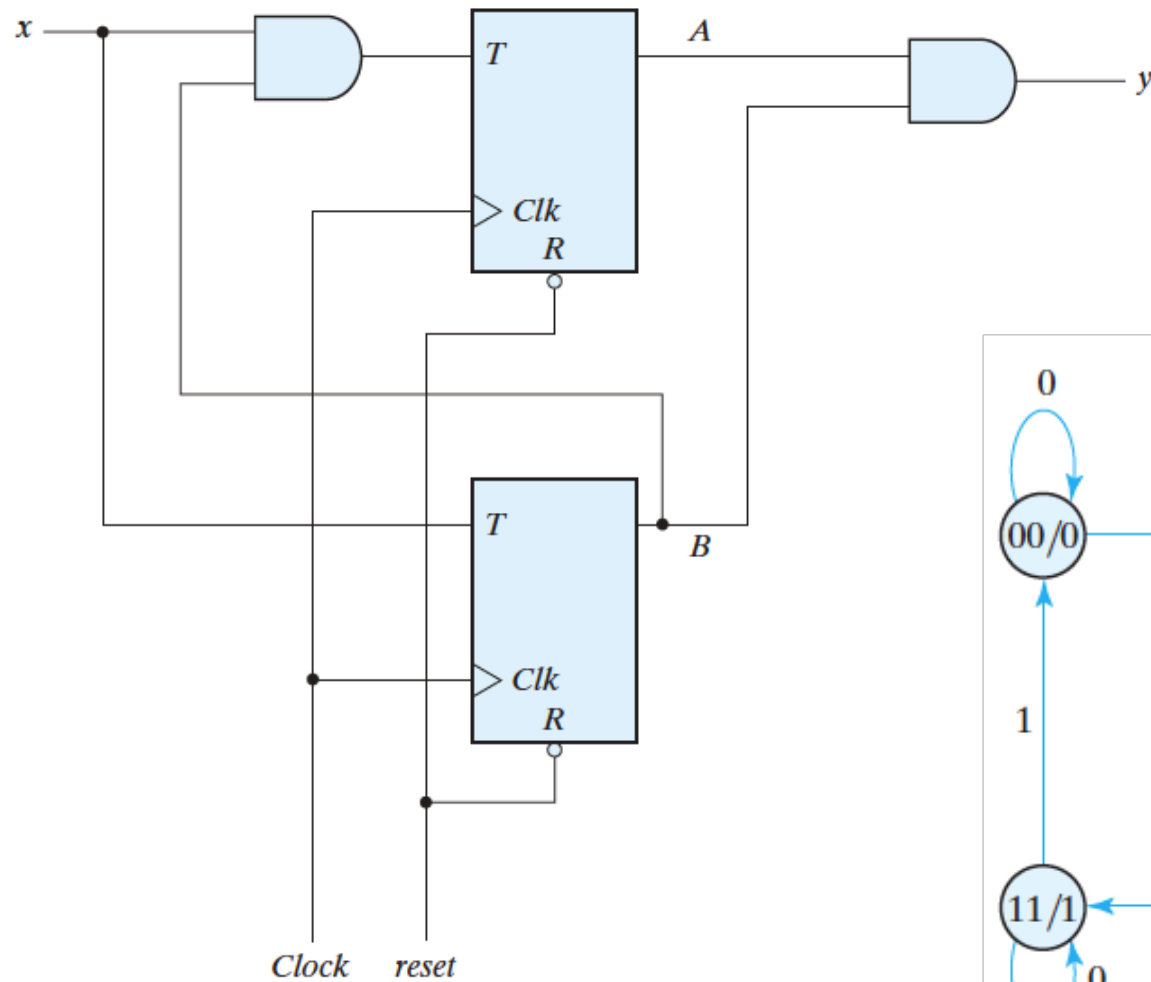

(a) Circuit diagram

 


(α) Με Μοντέλο Διαγράμματος Καταστάσεων

 

```
module Moore_Model_Fig_5_20 (  
    output y_out,  
    input  x_in, clock, reset  
);  
    reg [1: 0]      state;  
    parameter      S0 = 2'b00, S1 = 2'b01, S2 = 2'b10, S3 = 2'b11;  
    always @ (posedge clock, negedge reset)  
        if (reset == 0) state <= S0;           // Initialize to state S0  
        else case (state)  
            S0:    if (x_in) state <= S1; else state <= S0;  
            S1:    if (x_in) state <= S2; else state <= S1;  
            S2:    if (x_in) state <= S3; else state <= S2;  
            S3:    if (x_in) state <= S0; else state <= S3;  
        endcase  
    assign y_out = (state == S3);           // Output of flip-flops  
endmodule
```

Η αντιστοιχία
είναι προφανής

(β) Με Μοντέλο Δομής

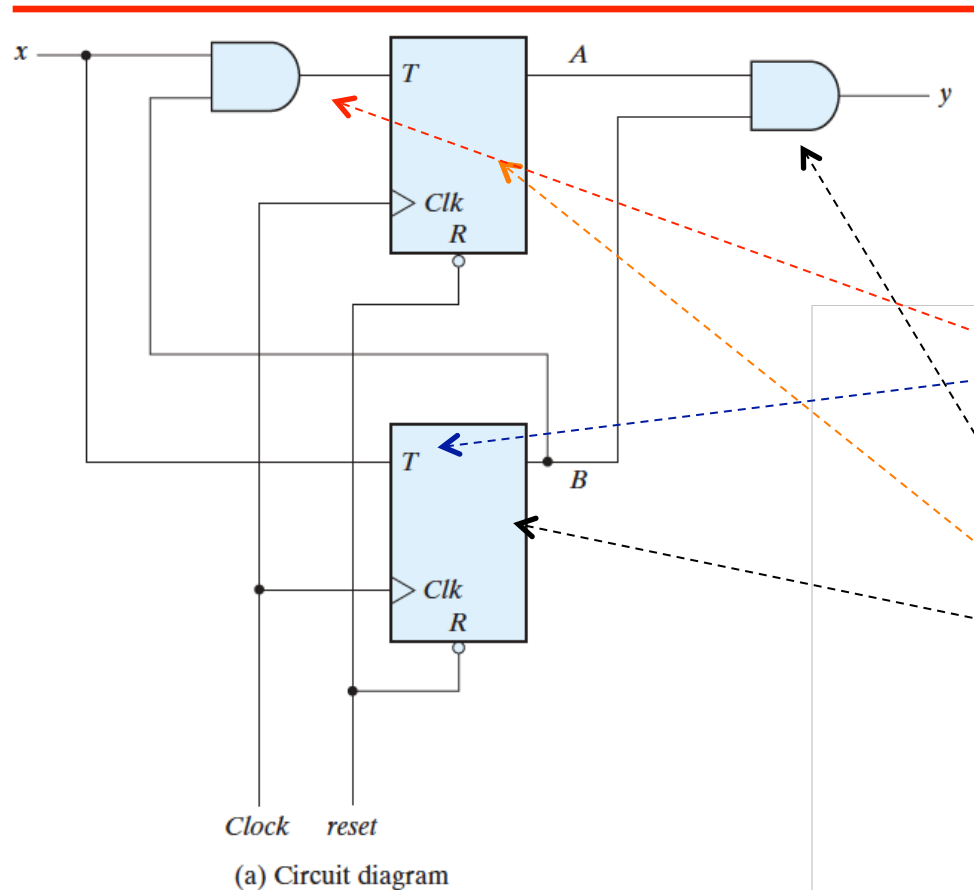

```

module Moore_Model_STR_Fig_5_20 (
  output  y_out, A, B,
  input   x_in, clock, reset
);
  wire    TA, TB;

  // Flip-flop input equations
  assign TA = x_in & B;
  assign TB = x_in;
  // Output equation
  assign y_out = A & B;

  // Instantiate Toggle flip-flops
  Toggle_flip_flop_3 M_A (A, TA, clock, reset);
  Toggle_flip_flop_3 M_B (B, TB, clock, reset);
endmodule

module Toggle_flip_flop (Q, T, CLK, RST_b);
  output  Q;
  input   T, CLK, RST_b;
  reg     Q;

  always @ (posedge CLK, negedge RST_b)
    if (RST_b == 0) Q <= 1'b0;
    else if (T) Q <= ~Q;
endmodule
  
```

Η αντιστοιχία
είναι προφανής


Test Bench για (α), (β)

```
module t_Moore_Fig_5_20;  
  wire      t_y_out_2, t_y_out_1;  
  reg       t_x_in, t_clock, t_reset;
```


Έλεγχος και των δύο περιγραφών

```
  Moore_Model_Fig_5_20 M1(t_y_out_1, t_x_in, t_clock, t_reset);  
  Moore_Model_STR_Fig_5_20 M2(t_y_out_2, A, B, t_x_in, t_clock, t_reset);
```
 
```
initial #200 $finish;  
initial begin  
  t_reset = 0;  
  t_clock = 0;  
  #5 t_reset = 1;  
  repeat (16)  
    #5 t_clock = ~t_clock;  
end  
initial begin  
  t_x_in = 0;  
  #15 t_x_in = 1;  
  repeat (8)  
    #10 t_x_in = ~t_x_in;  
end  
endmodule
```



Καταχωρητής Ολίσθησης (behavioral)

 

```

module Shift_Register_4_beh (
  output reg      [3: 0]  A_par,
  input          [3: 0]  I_par,
  input          s1, s0,
  MSB_in, LSB_in,
  CLK, Clear_b
);

```

Μπορεί και να παραληφθεί


Mode Control		
s_1	s_0	Register Operation
0	0	No change
0	1	Shift right
1	0	Shift left
1	1	Parallel load

```

always @ (posedge CLK, negedge Clear_b)
  if (Clear_b == 0) A_par <= 4'b0000;
  else
    case ({s1, s0})
      2'b00: A_par <= A_par;
      2'b01: A_par <= {MSB_in, A_par[3: 1]};
      2'b10: A_par <= {A_par[2: 0], LSB_in};
      2'b11: A_par <= I_par;
    endcase
  endmodule

```

Καταχωρητής Ολίσθησης (structural)

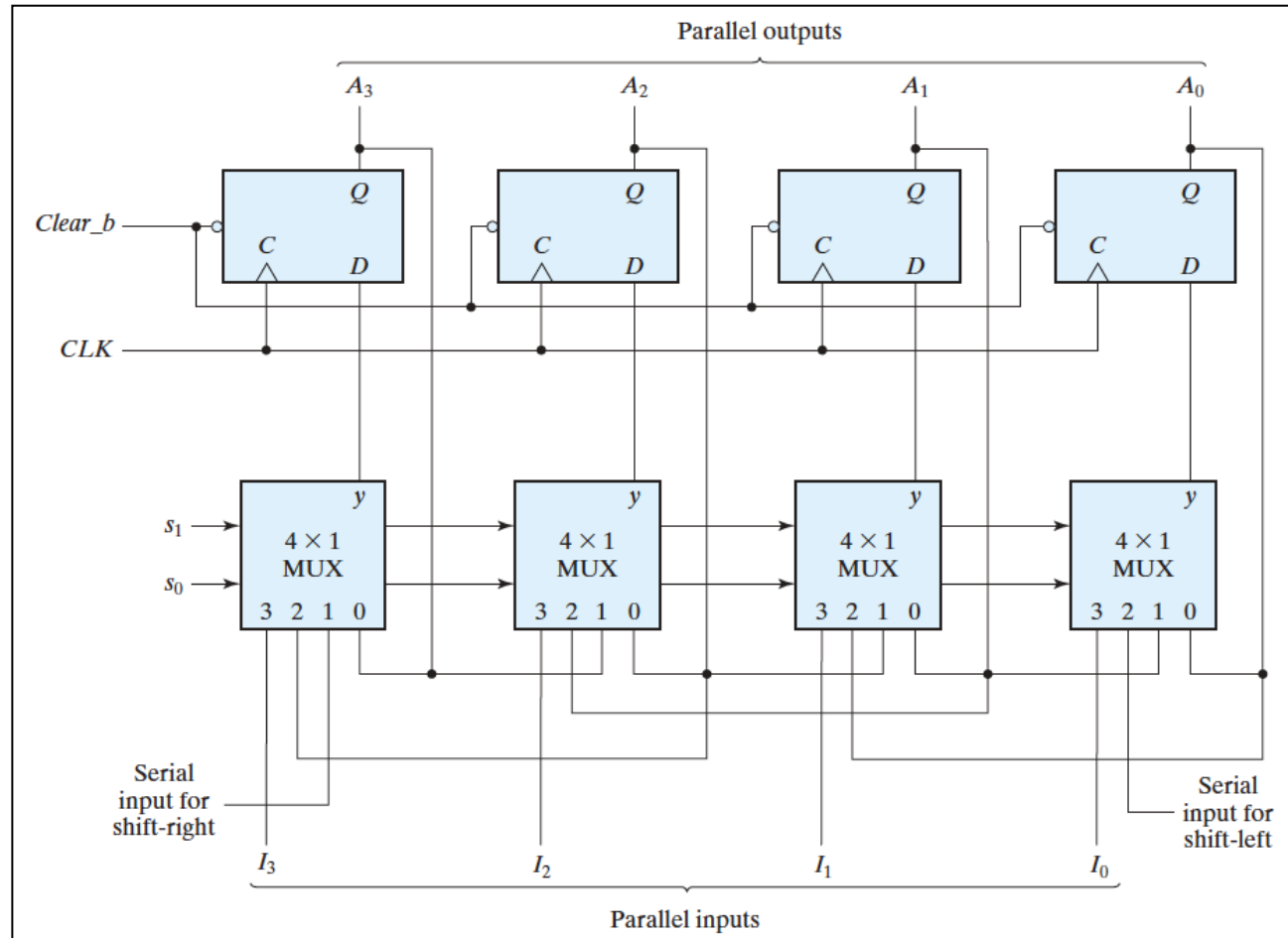

Καταχωρητής Ολίσθησης

```
// 4x1 multiplexer          // behavioral model
module Mux_4_x_1 (mux_out, i0, i1, i2, i3, select);
  output      mux_out;
  input       i0, i1, i2, i3;
  input [1: 0] select;
  reg        mux_out;
  always @ (select, i0, i1, i2, i3)
    case (select)
      2'b00:  mux_out = i0;
      2'b01:  mux_out = i1;
      2'b10:  mux_out = i2;
      2'b11:  mux_out = i3;
    endcase
endmodule

module D_flip_flop (Q, D, CLK, Clr_b);
  output      Q;
  input       D, CLK, Clr;
  reg        Q;

  always @ (posedge CLK, negedge Clr_b)
    if (!Clr_b) Q <= 1'b0; else Q <= D;
endmodule
```

Καταχωρητής Ολίσθησης

```
// One stage of shift register
module stage (i0, i1, i2, i3, Q, select, CLK, Clr_b);
  input      i0,          // circulation bit selection
             i1,          // data from left neighbor or serial input for shift-right
             i2,          // data from right neighbor or serial input for shift-left
             i3;          // data from parallel input

  output    Q;

  input [1: 0] select;    // stage mode control bus
  input      CLK, Clr_b; // Clock, Clear for flip-flops
  wire      mux_out;


// instantiate mux and flip-flop
  Mux_4_x_1 M0      (mux_out, i0, i1, i2, i3, select);
  D_flip_flop M1    (Q, mux_out, CLK, Clr_b);
endmodule
```

Καταχωρητής Ολίσθησης

```
module Shift_Register_4_str (  
    output [3: 0] A_par,  
    input [3: 0] I_par,  
    input        s1, s0,  
    input        MSB_in, LSB_in, CLK, Clear_b  
);  
  
// bus for mode control  
    assign [1:0] select = {s1, s0};  
  
// Instantiate the four stages  
    stage ST0 (A_par[0], A_par[1], LSB_in, I_par[0], A_par[0], select, CLK, Clear_b);  
    stage ST1 (A_par[1], A_par[2], A_par[0], I_par[1], A_par[1], select, CLK, Clear_b);  
    stage ST2 (A_par[2], A_par[3], A_par[1], I_par[2], A_par[2], select, CLK, Clear_b);  
    stage ST3 (A_par[3], MSB_in, A_par[2], I_par[3], A_par[3], select, CLK, Clear_b);  
endmodule
```

Σύγχρονος Μετρητής

 
```
module Binary_Counter_4_Par_Load (  
  output reg [3: 0] A_count,  
  output C_out,  
  input [3: 0] Data_in,  
  input Count,  
  input Load,  
  input CLK,  
  input Clear_b  
);
```



```
);  
assign C_out = Count && (~Load) && (A_count == 4'b1111);  
always @ (posedge CLK, negedge Clear_b)  
  if (~Clear_b) A_count <= 4'b0000;  
  else if (Load) A_count <= Data_in;  
  else if (Count) A_count <= A_count + 1'b1;  
  else A_count <= A_count; // redundant statement  
endmodule
```

Μετρητής Ριπής


```
module Ripple_Counter_4bit (A3, A2, A1, A0, Count, Reset);  
  output A3, A2, A1, A0;  
  input Count, Reset;  
  // Instantiate complementing flip-flop  
  Comp_D_flip_flop F0 (A0, Count, Reset);  
  Comp_D_flip_flop F1 (A1, A0, Reset);  
  Comp_D_flip_flop F2 (A2, A1, Reset);  
  Comp_D_flip_flop F3 (A3, A2, Reset);  
endmodule  
// Complementing flip-flop with delay  
// Input to D flip-flop = Q'  
module Comp_D_flip_flop (Q, CLK, Reset);  
  output Q;  
  input CLK, Reset;  
  reg Q;  
  always @ (negedge CLK, posedge Reset)  
  if (Reset) Q <= 1'b0;  
  else Q <= #2 ~Q;           // intra-assignment delay  
endmodule
```

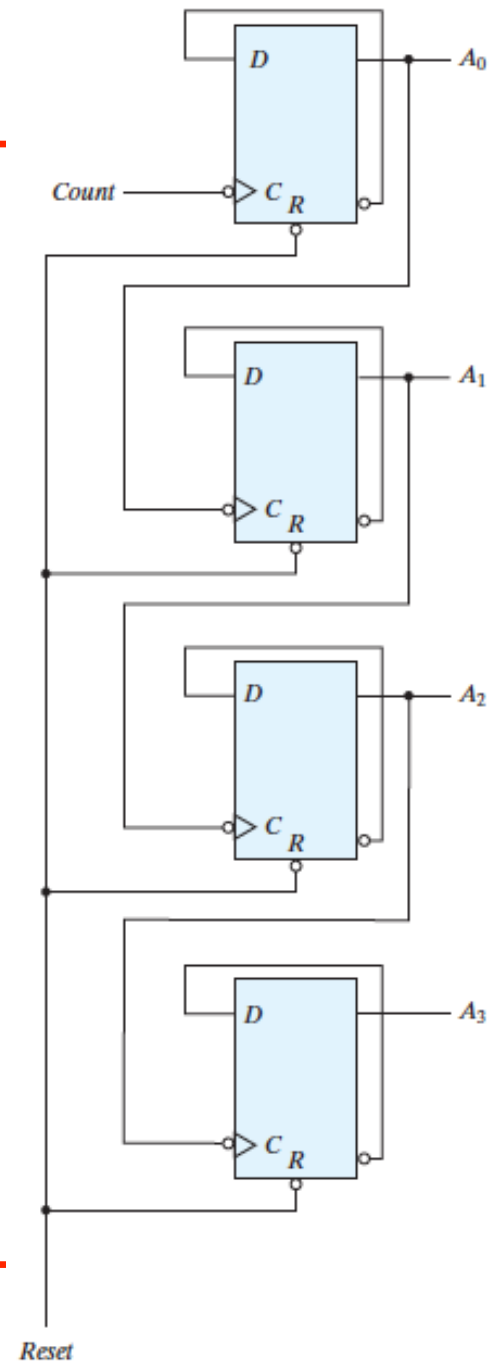


Μετρητής Ριπής

```
// Stimulus for testing ripple counter
module t_Ripple_Counter_4bit;
  reg    Count;
  reg    Reset;
  wire   A0, A1, A2, A3;
// Instantiate ripple counter
  Ripple_Counter_4bit M0 (A3, A2, A1, A0, Count, Reset);
  always
  #5 Count = ~Count;
  initial
  begin
    Count = 1'b0;
    Reset = 1'b1;
    #4 Reset = 1'b0;
  end

  initial #170 $finish;
endmodule
```

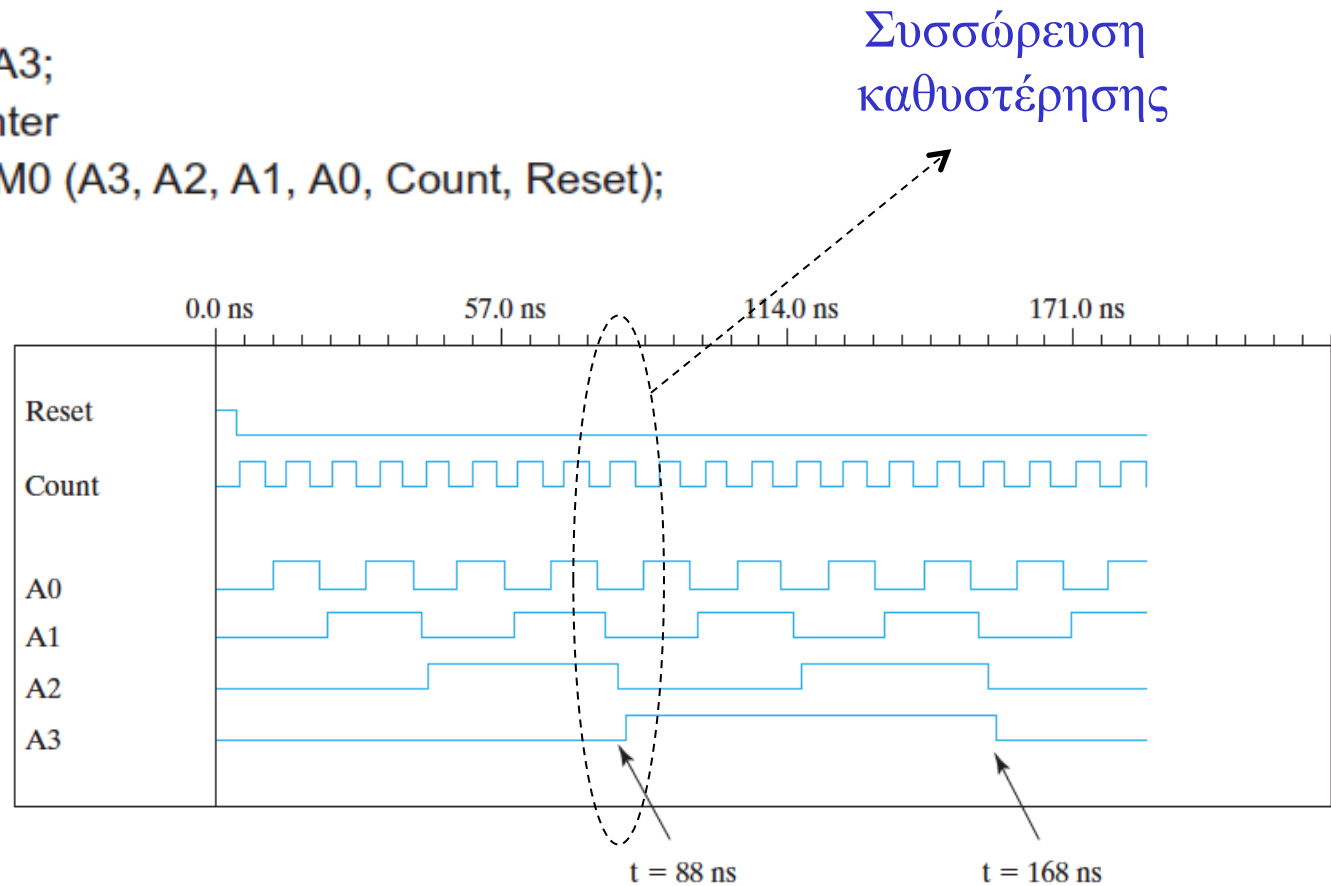


Μετρητής Ριπής

 

(b) From 70 to 98 ns

Συσσώρευση
καθυστέρησης

 

Μη αποδοτικό

Μνήμη

Η μνήμη μοντελοποιείται με διάταξη πίνακα:

Μέγεθος Λέξης \leftarrow `reg[15:0]` memword `[0: 1023]` \rightarrow Μέγεθος Μνήμης

```
module memory (Enable, ReadWrite, Address, DataIn, DataOut);
  input  Enable, ReadWrite;
  input  [3: 0] DataIn;
  input  [5: 0] Address;
  output [3: 0] DataOut;
  reg [3: 0]    DataOut;
  reg [3: 0]    Mem [0: 63];           // 64 x 4 memory
  always @ (Enable or ReadWrite)
    if (Enable)
      if (ReadWrite) DataOut = Mem [Address]; // Read
      else Mem [Address] = DataIn;           // Write
      else DataOut = 4'bz;                   // High impedance state
endmodule
```