

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ VLSI



Κεφάλαιο 9^ο

Γ. Τσατούχας



ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ VLSI

Διάρθρωση

1. Στατική CMOS λογική και nMOS λογική
2. Διαφορική λογική
3. Λογική πυλών διέλευσης
4. Δυναμική CMOS λογική
5. Domino CMOS λογική
6. NORA λογική
7. Διαφορική Domino Λογική




VLSI Systems
and Computer Architecture Lab

CMOS Λογικές Δομές

2

Στατική ή Πλήρης CMOS Λογική

 


$$F = \overline{((A + B + C) \cdot D)}$$

- Σε κάθε χρονική στιγμή (εκτός από τους χρόνους μετάβασης) η έξοδος κάθε πύλης είναι συνδεδεμένη είτε με το V_{DD} είτε με το Gnd μέσω ενός μονοπατιού χαμηλής αντίστασης.
- Οι έξοδοι των πυλών φέρουν σε κάθε χρονική στιγμή τη λογική τιμή της συνάρτησης Boole που υλοποιείται από το κύκλωμα (εκτός πάλι από τους χρόνους μετάβασης).

Ιδιότητες Στατικής CMOS Λογικής

- Πλήρεις μεταβάσεις σε V_{DD} και Gnd : υψηλά περιθώρια θορύβου ($V_{OH}=V_{DD}$, $V_{OL}=Gnd$)
- Τα λογικά επίπεδα τάσεων στις εξόδους δεν εξαρτώνται από τα σχετικά μεγέθη των τρανζίστορ
- Πάντα υπάρχει ένα μονοπάτι μεταξύ εξόδου και V_{DD} ή Gnd στην κατάσταση ηρεμίας: χαμηλή εμπέδηση εξόδου
- Εξαιρετικά υψηλή αντίσταση εισόδου: πολύ μικρό ρεύμα εισόδου στην ηρεμία
- Στην κατάσταση ηρεμίας δεν υπάρχει μονοπάτι χαμηλής αντίστασης που να συνδέει V_{DD} και Gnd : πολύ μικρή κατανάλωση ισχύος στην ηρεμία
- Η καθυστέρηση σήματος είναι συνάρτηση της χωρητικότητας φόρτου και των αντιστάσεων των τρανζίστορ

nMOS και Ψευδο-nMOS Λογική

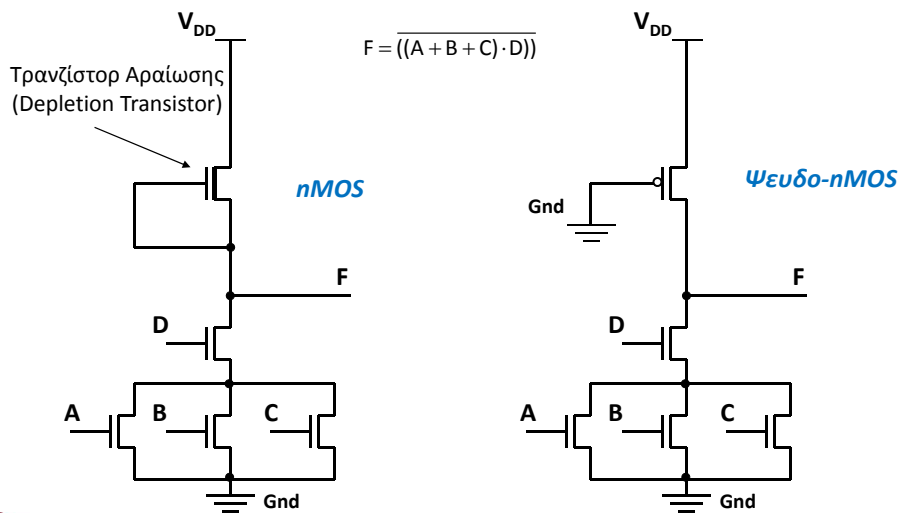

CMOS Λογικές Δομές

5

Ιδιότητες nMOS & Ψευδο-nMOS Λογικής


- Μη πλήρεις μεταβάσεις σε Gnd: μειωμένα περιθώρια θορύβου ($V_{OH}=V_{DD}$, $V_{OL}>Gnd$)
- Τα λογικά επίπεδα τάσεων στις εξόδους εξαρτώνται από τα σχετικά μεγέθη των τρανζίστορ
- Εξαιρετικά υψηλή αντίσταση εισόδου: πολύ μικρό ρεύμα εισόδου στην ηρεμία
- Στην κατάσταση ηρεμίας υπάρχει μονοπάτι που συνδέει V_{DD} και Gnd: υψηλή στατική κατανάλωση ισχύος

CMOS Λογικές Δομές


6

Διαφορική Λογική – DCVS

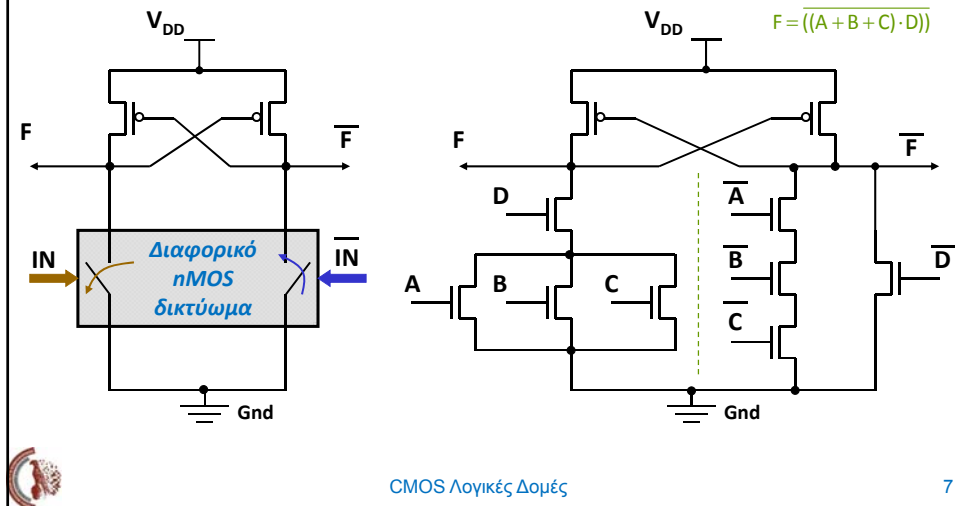Differential Cascode Voltage Switch Logic




Λογική των Πυλών Διέλευσης

 


Προβλήματα της Λογικής Πυλών Διέλευσης

 
Ιδιαίτερη μέριμνα για μη καταστρατήγηση των αρχών σχεδίασης κυκλωμάτων CMOS




Λογική Πυλών Διέλευσης με Αποκατάσταση

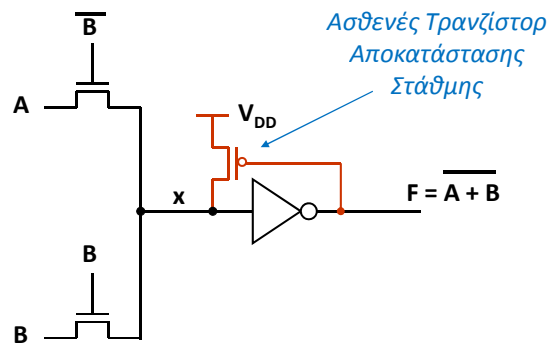

CMOS Πύλη Διέλευσης

 

Εναλλακτικό
Σύμβολο CMOS
Διακόπτη

 


Πλεονεκτήματα	Μειονεκτήματα
Υψηλή Ταχύτητα	
Μικρό Κόστος σε Επιφάνεια Πυριτίου	Περιορισμένο Βάθος Λογικής
Χαμηλή Κατανάλωση	

CMOS Λογικές Δομές

11


Λογική CMOS Πυλών Διέλευσης

 

CMOS Λογικές Δομές


12

DCVS Λογική με Πύλες Διέλευσης


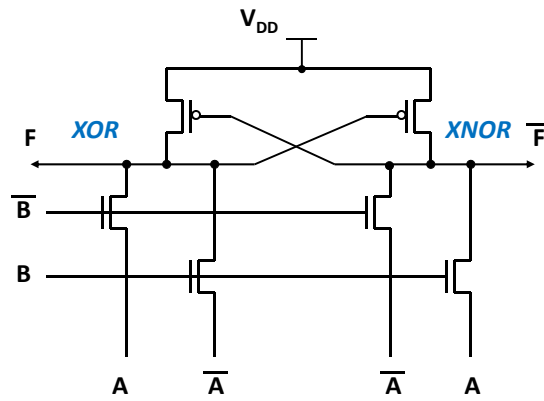


DPL Λογική



Double Pass Transistor Logic

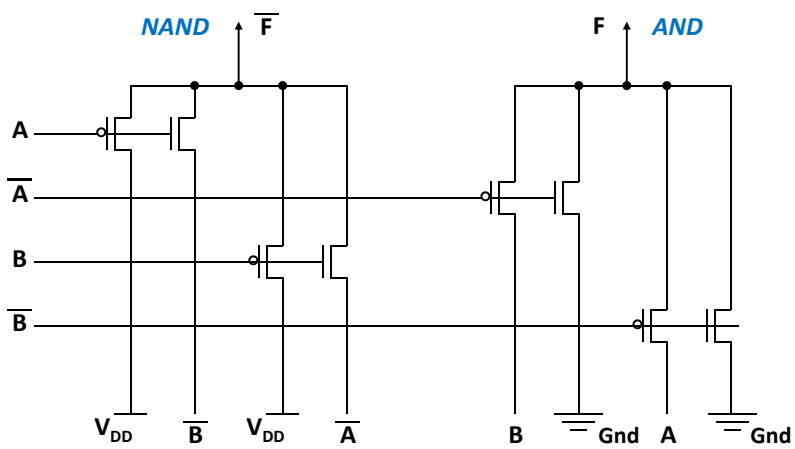

Clocked CMOS (C²MOS) Λογική

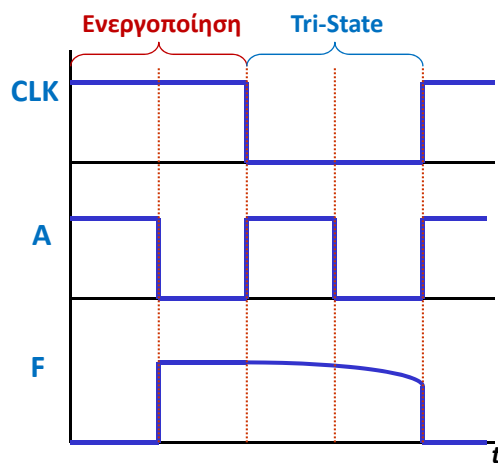 


Δυναμική CMOS Λογική (I)

  

$$F = ((A + B + C) \cdot D)$$




Δυναμική CMOS Λογική (II)

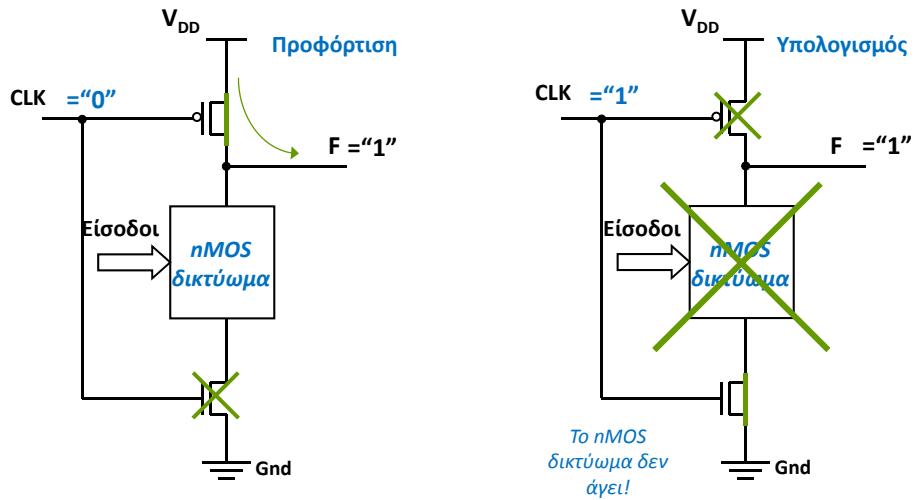

CMOS Λογικές Δομές

17


Δυναμική CMOS Λογική (III)

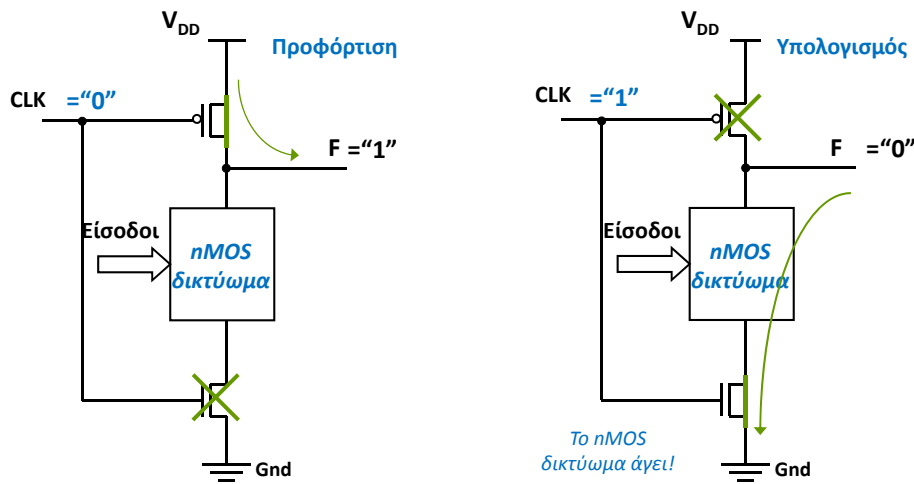

CMOS Λογικές Δομές

18


Δυναμική CMOS Λογική (III)

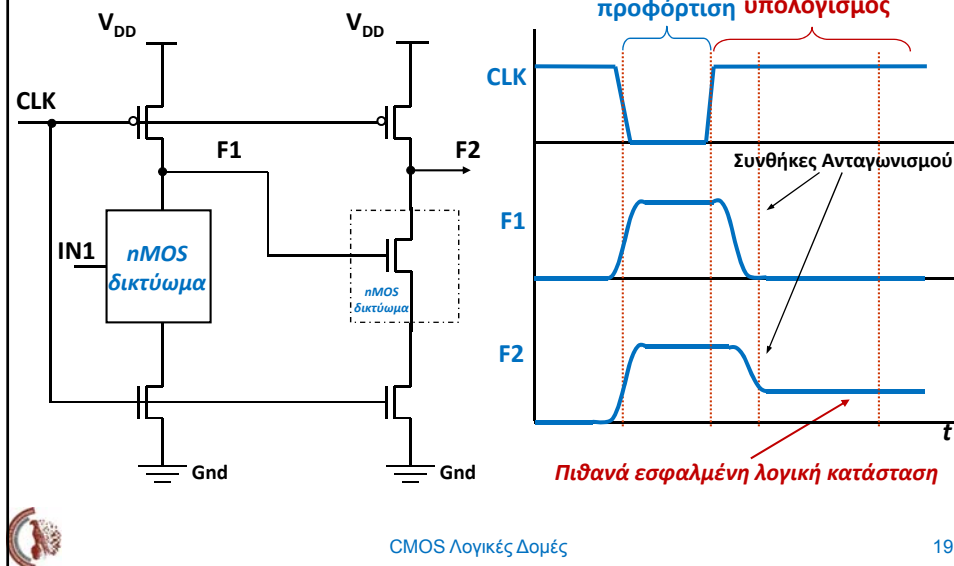

CMOS Λογικές Δομές

19


Δυναμική CMOS Λογική 2 Φάσεων (I)

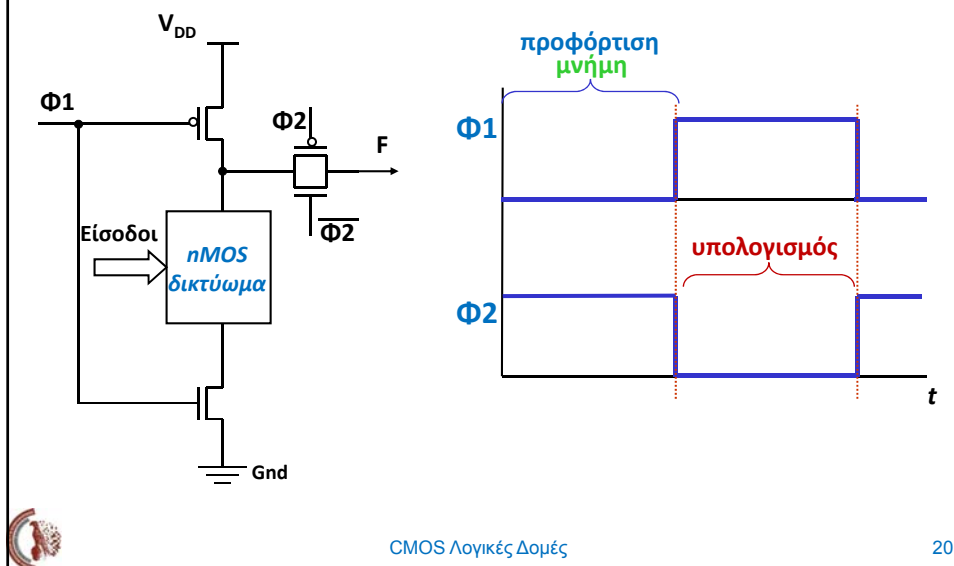

CMOS Λογικές Δομές

20


Δυναμική CMOS Λογική 2 Φάσεων (II)

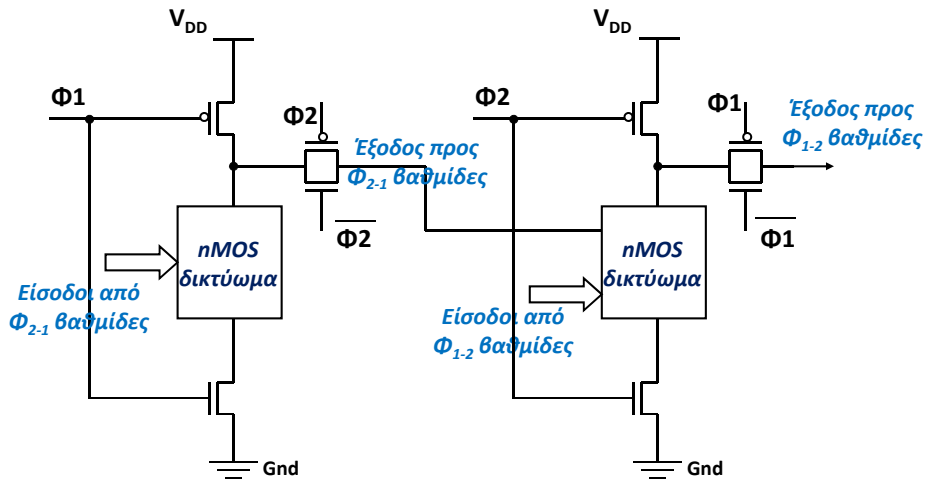

CMOS Λογικές Δομές

21


Δυναμική CMOS Λογική 4 Φάσεων

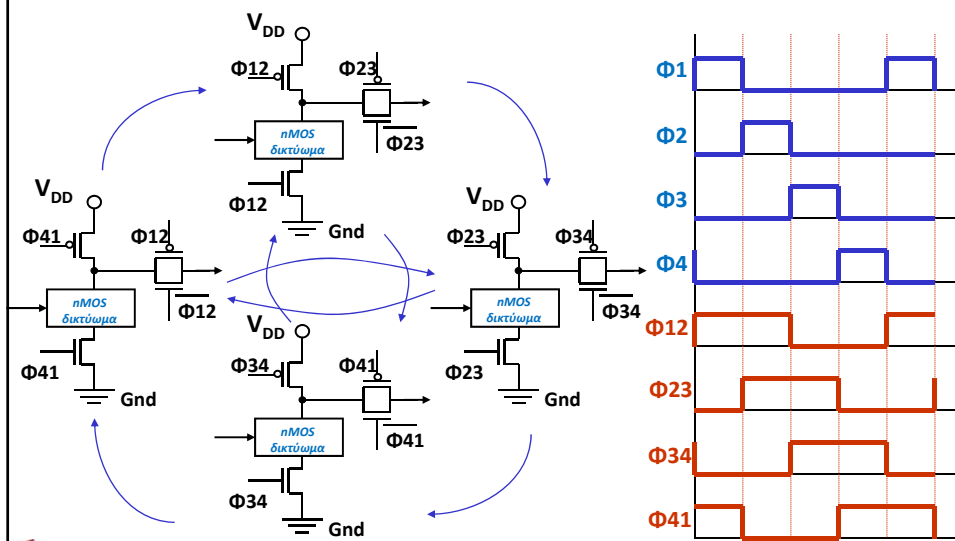

CMOS Λογικές Δομές

22


Domino CMOS Λογική (I)

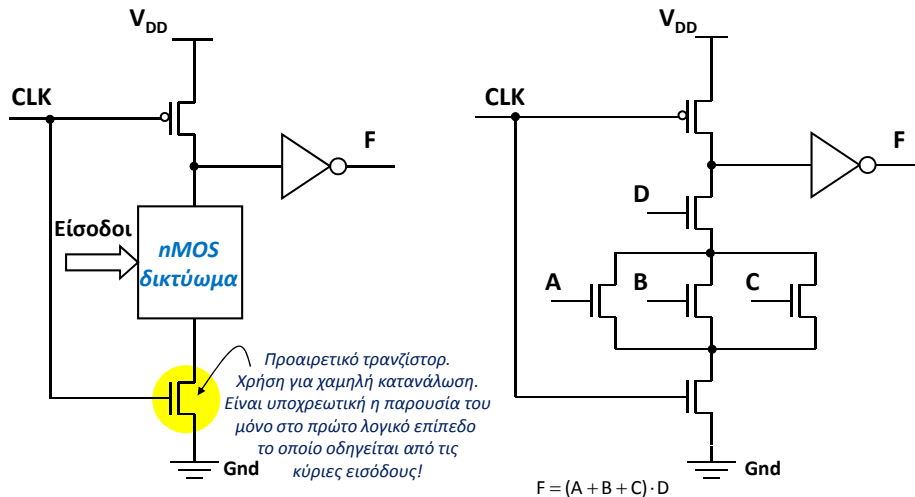

CMOS Λογικές Δομές

23


Domino CMOS Λογική (II)

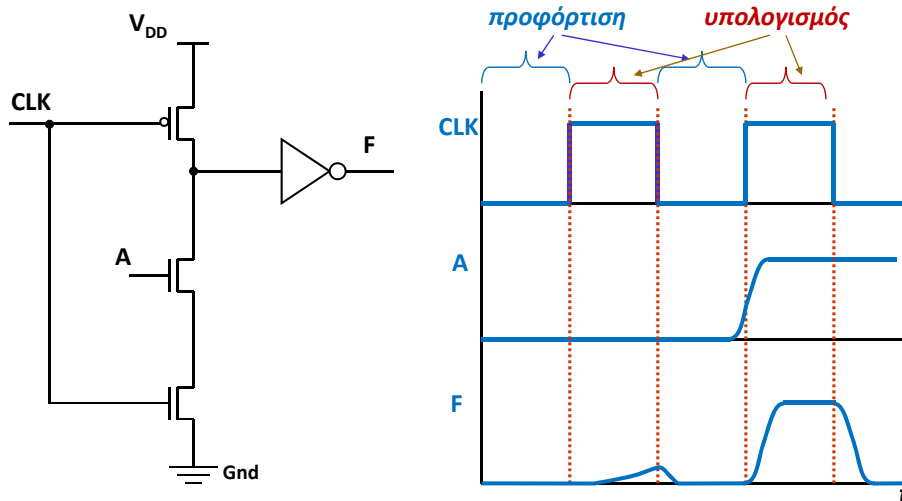

CMOS Λογικές Δομές

24


Domino CMOS Λογική (III)

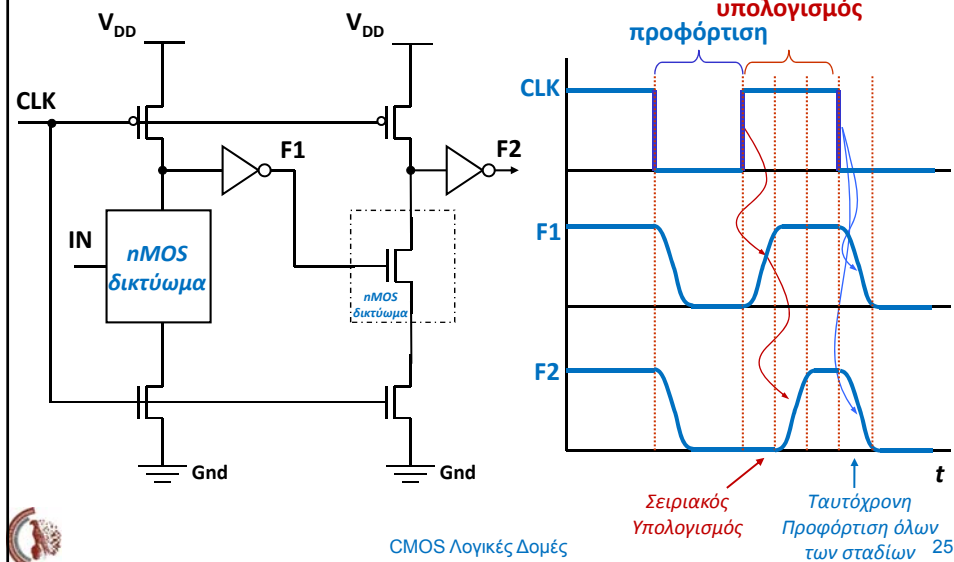


Ιδιότητες Domino Λογικής

- Μικρός βαθμός εισόδου (fan-in): παρουσία μόνο του nMOS δικτύωματος \Rightarrow μειωμένος λογικός φόρτος \Rightarrow ταχύτητα 🇬🇷
- Μη ύπαρξη στιγμιαίων μεταβάσεων στις εξόδους: οι μεταβάσεις στη φάση υπολογισμού είναι μόνο $0 \rightarrow 1$ 🇬🇷
- Τα λογικά επίπεδα τάσεων στις εξόδους δεν εξαρτώνται από τα σχετικά μεγέθη των τρανζίστορ 🇬🇷
- Εξαιρετικά υψηλή αντίσταση εισόδου: πολύ μικρό ρεύμα εισόδου στην ηρεμία 🇬🇷
- Μη πλήρης λογική οικογένεια: αδυναμία παροχής συμπληρωματικών εκφράσεων 🇬🇷
- Υψηλές ταχύτητες (🇬🇷) αλλά και υψηλή δραστηριότητα εναλλαγών των τιμών στις εξόδους \Rightarrow υψηλή δυναμική κατανάλωση 🇬🇷

Domino και Διαμοιρασμός Φορτίου

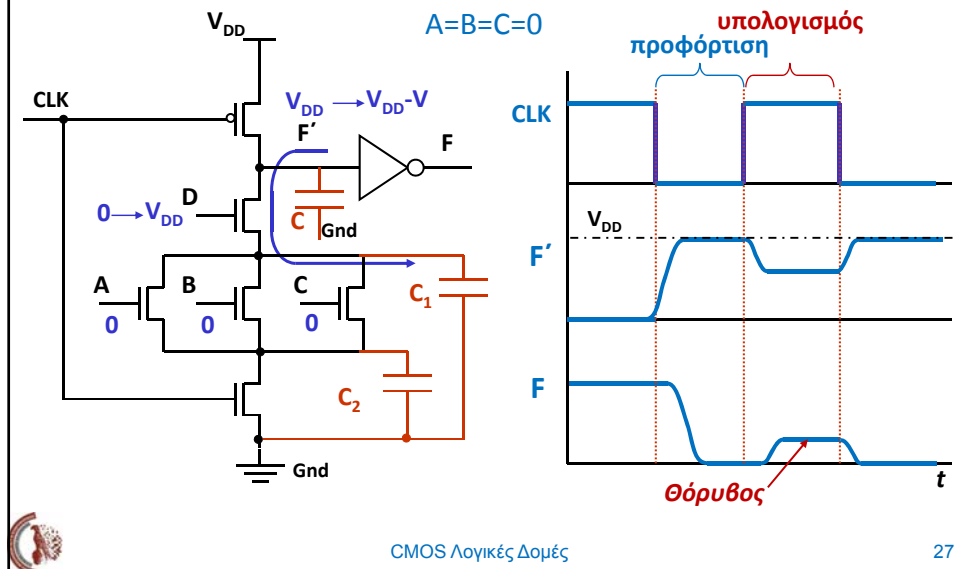

Διαμοιρασμός Φορτίου

 

Έστω ότι όταν $S = '0'$ ισχύει:

$$Q_b = C_b \cdot V_b \quad \text{και} \quad Q_s = C_s \cdot V_s$$

$$Q_{ολικό} = Q_b + Q_s = C_b \cdot V_b + C_s \cdot V_s$$


Όταν γίνει $S = '1'$ τότε οι τάσεις στους δύο πυκνωτές εξισώνονται στην τιμή V_R . Από την αρχή διατήρησης φορτίου ισχύει:

$$V_R = \frac{Q_T}{C_T} = \frac{Q_{ολικό}}{C_{ολικό}} = \frac{C_b \cdot V_b + C_s \cdot V_s}{C_b + C_s}$$

όπου: $C_{ολικό} = C_b + C_s$

Βελτιώσεις στη Domino Λογική (I)

Χρήση Κατακρατητών (Keepers)

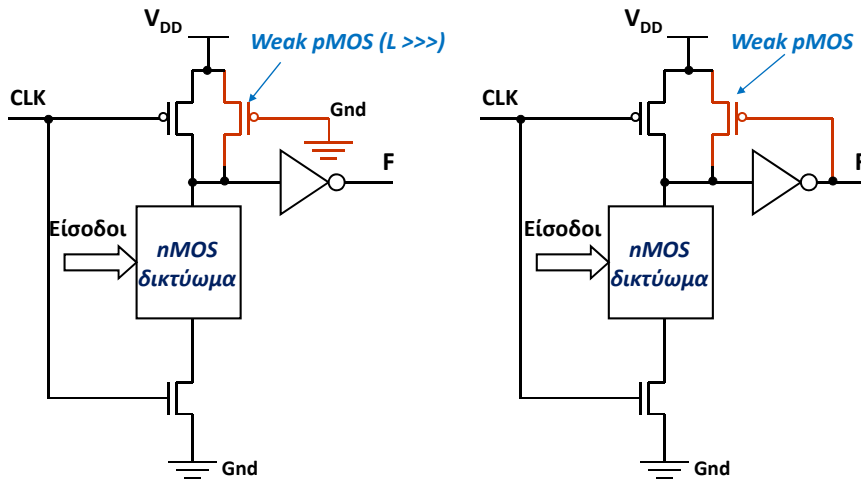


CMOS Λογικές Δομές

29

Βελτιώσεις στη Domino Λογική (II)


Χρήση Κατακρατητών (Keepers)

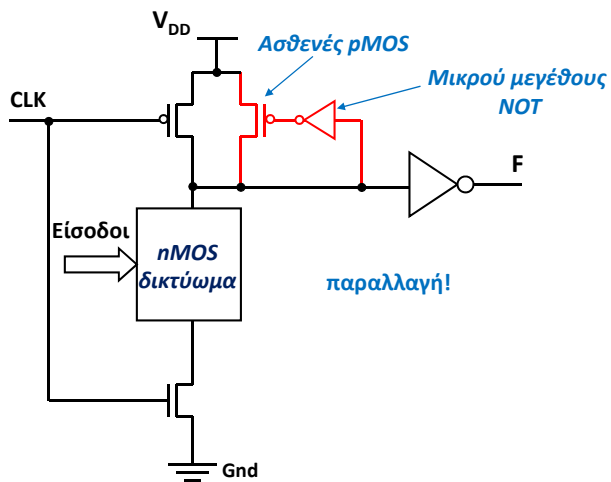

CMOS Λογικές Δομές

30


Πολλαπλής Προφόρτισης Domino Λογική

 

CMOS Λογικές Δομές

31

Πολλαπλών Εξόδων Domino Λογική

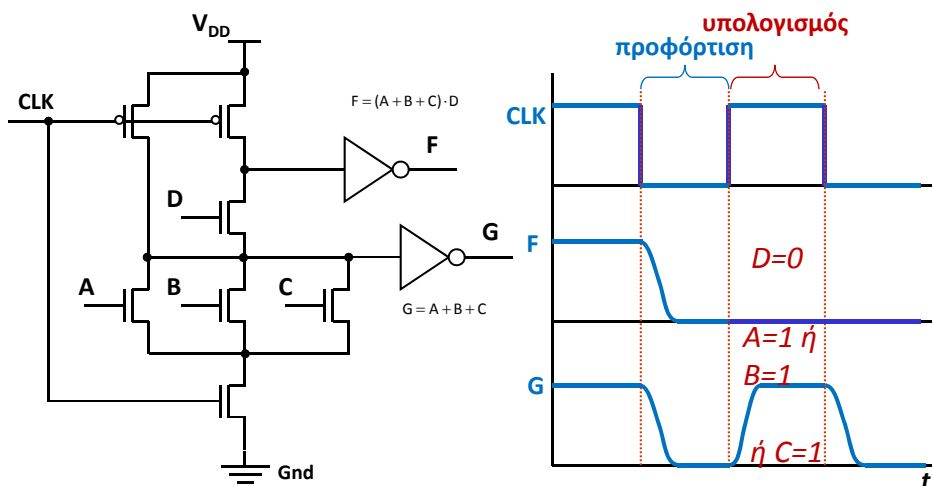


CMOS Λογικές Δομές

32

NORA ή NP Λογική (I)


No Race Logic (NORA)

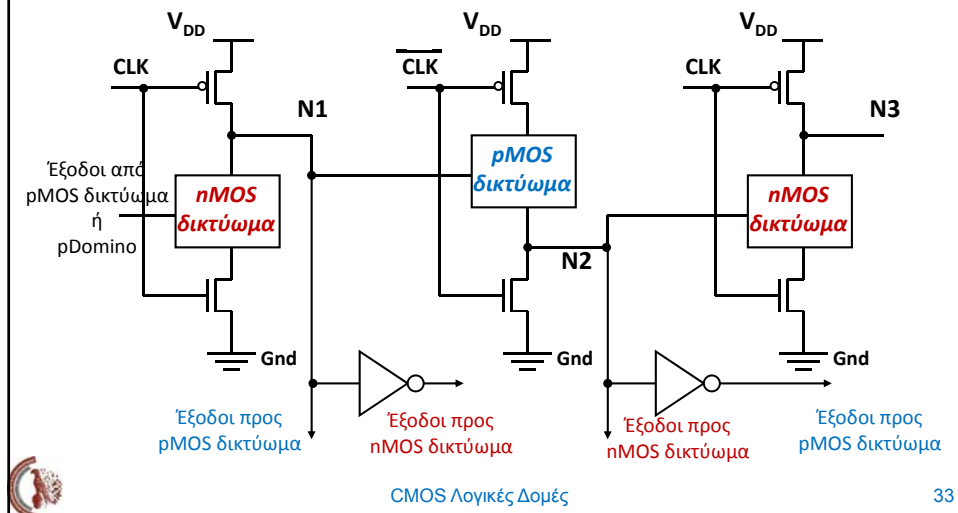

CMOS Λογικές Δομές

33

NORA ή NP Λογική (II)

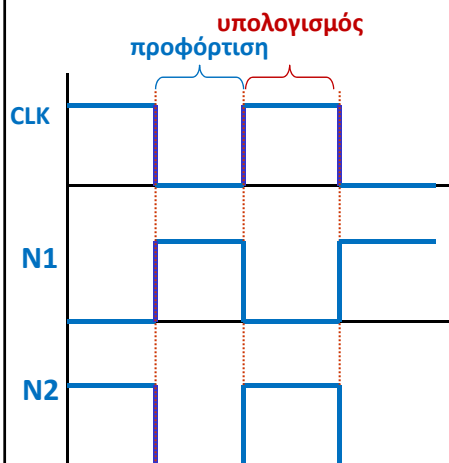


- Χαμηλός βαθμός οδήγησης εξόδου (fan-out) 👉
- Μικρότερος αριθμός από επίπεδα πυλών 👉
- Πλήρης λογική οικογένεια 👉
- Πολυπλοκότητα κατανομής των σημάτων ρολογιού 🗣️
- Χρήση pMOS τρανζίστορ στα δικτύωμα υπολογισμού των συναρτήσεων 🗣️

CMOS Λογικές Δομές

34

Διαφορική Domino Λογική (I)

Differential Domino (DD) Logic (I)

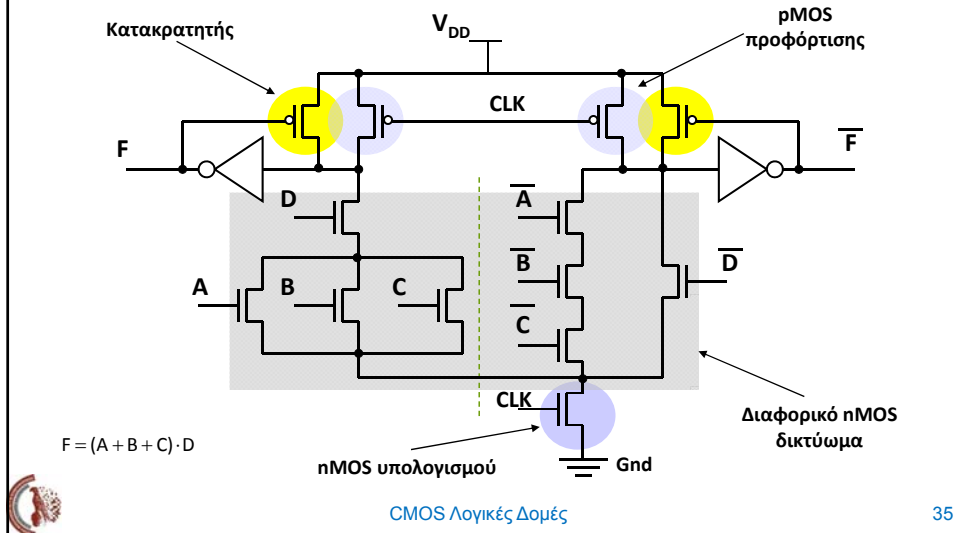

Διαφορική Domino Λογική (II)

Differential Domino (DD) Logic (II)

