

# ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ VLSI



Κεφάλαιο 10<sup>ο</sup>

Γ. Τσατούχας



# ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ VLSI

## Διάρθρωση

1. Δισταθή κυκλώματα – Μεταευστάθεια
2. Μανδαλωτές
3. Flip-Flops
4. Δομές διοχέτευσης
5. Διανομή ρολογιού
6. Συγχρονισμός ρολογιών




VLSI Systems  
and Computer Architecture Lab

Ακολουθιακή Λογική


2

# Ακολουθιακή Λογική

έξοδοι = f(εισόδων, κατάστασης)

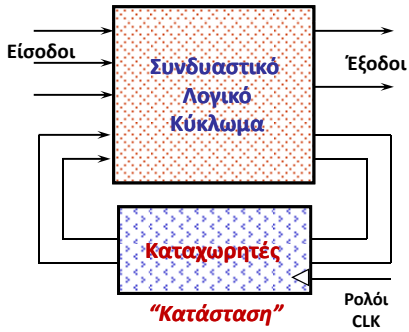




 
Μηχανή Πεπερασμένων Καταστάσεων (Finite State Machine- FSM)



Σύστημα με Διοχέτευση (Pipeline)



# Αρχή Λειτουργίας Δισταθών Κυκλωμάτων

    


Διάγραμμα Πεταλούδας



 
## Μεταευσταθή & Ευσταθή Σημεία Λειτουργίας

Σταυρωτά συζευγμένοι Αναστροφείς  
(Cross-coupled Inverters)



 A και B = ευσταθή σημεία λειτουργίας  
C = μεταευσταθές σημείο λειτουργίας




## Μανδαλωτές (Latches)




## Μανδαλωτής Βασισμένος σε Πολυπλέκτη


Αρνητικός Μανδαλωτής

 


Θετικός Μανδαλωτής

 

 Μανδαλωτής: Κύκλωμα ευαίσθητο σε στάθμη τάσης (level-sensitive)



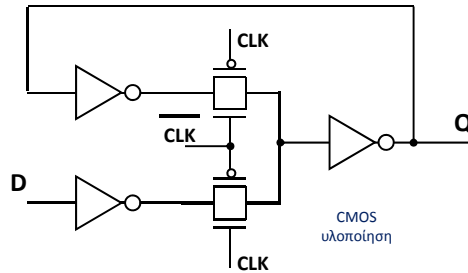Συμπληρωματικά (μη επικαλυπτόμενα) ρολόγια



CMOS υλοποίηση




Ακολουθιακή Λογική



7

## Χρονισμός Μανδαλωτών

Αρνητικός Μανδαλωτής

 

Θετικός Μανδαλωτής

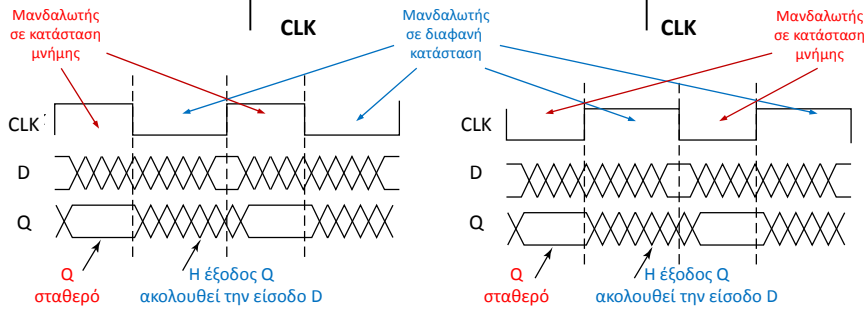 


Ακολουθιακή Λογική

8
 
## Μανδαλωτής Ελεγχόμενης Ανασύζευξης

Ο D-μανδαλωτής (D-latch) είναι κύκλωμα μνήμης ευαίσθητο στη στάθμη (λογική τιμή) του σήματος ρολογιού CLK. Στη μία στάθμη είναι *διαφανής* και η τιμή της εισόδου D περνάει αυτόματα στους κόμβους Q και  $\bar{Q}$  του κυκλώματος. Στην δεύτερη στάθμη ο D-μανδαλωτής εμφανίζει *μνήμη* και οι εσωτερικοί κόμβοι δεν επηρεάζονται από την είσοδο. Η τιμή στον κόμβο Q είναι η τελευταία τιμή της εισόδου D πριν το ρολόι εγκαταλείψει την στάθμη διαφάνειας.



Ο αναστροφέας ανασύζευξης μπορεί να σχεδιαστεί με μικρές τιμές για τα  $k_{p,n}$  των τρανζίστορ του. Σε αυτή την περίπτωση η πύλη διέλευσης που ακολουθεί μπορεί να καταργηθεί.




(Εναλλακτική αναπαράσταση)

Ακολουθιακή Λογική

9

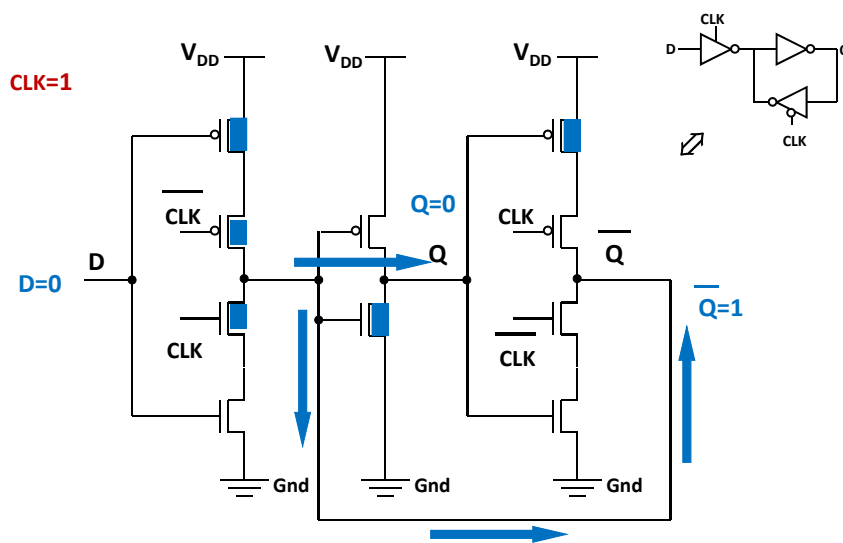
## D Μανδαλωτής Τρισταθούς Ανασύζευξης (I)



Ακολουθιακή Λογική

10

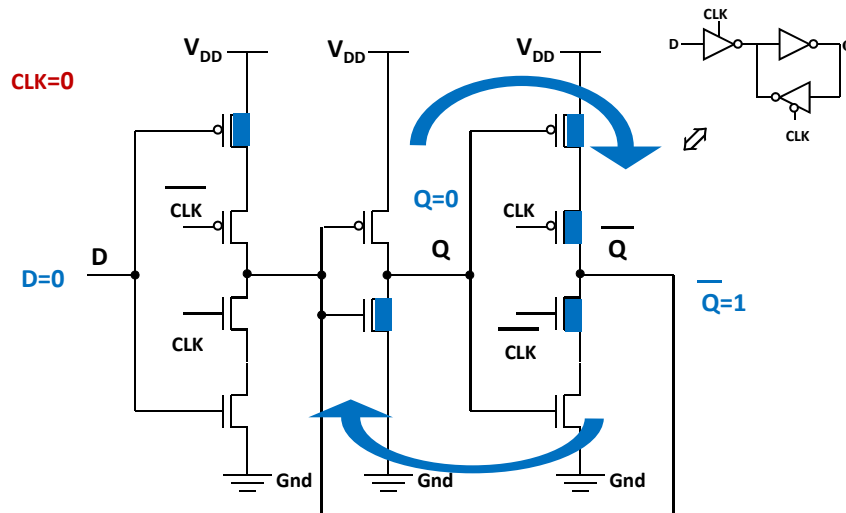
## D Μανδαλωτής Τρισταθούς Ανασύζευξης (II)



Ακολουθιακή Λογική

11
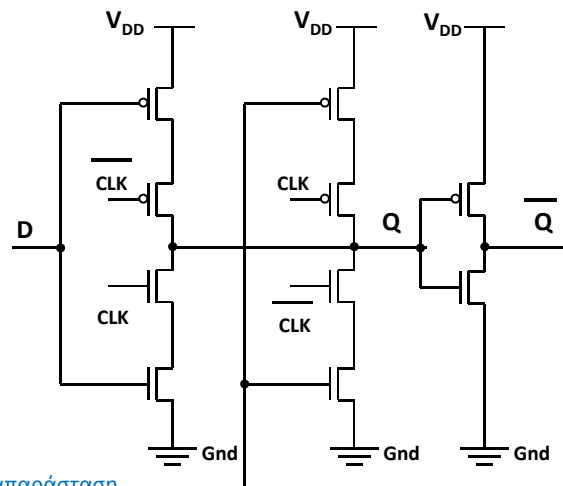
## D Μανδαλωτής Τρισταθούς Ανασύζευξης (III)




Ισοδύναμη αναπαράσταση

Ακολουθιακή Λογική

12


## Μανδαλωτής Διαφορικής Εισόδου

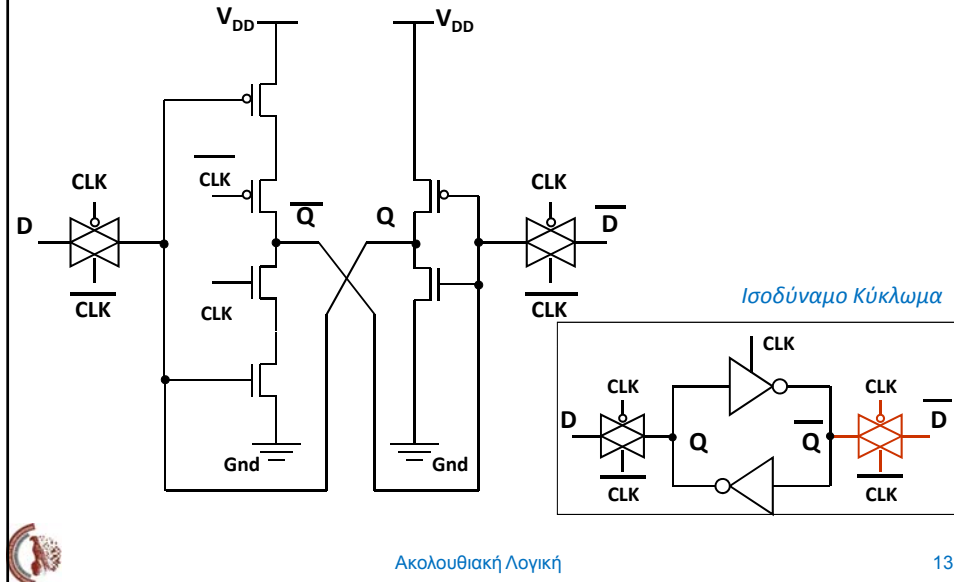

Ακολουθιακή Λογική

13

## Μεταευστάθεια – Metastability

 


Έστω ότι τα σήματα D και  $\bar{D}$  ενεργοποιούνται σχεδόν σύγχρονα με το ρολόι CLK. Τότε κατά τη μετάβαση του ρολογιού τα σήματα αυτά θα βρεθούν κάποια χρονική στιγμή να έχουν την ίδια τιμή τάσης μεταξύ τους. Έτσι είναι πιθανό κατά το τέλος της μετάβασης του ρολογιού οι κόμβοι Q και  $\bar{Q}$  να έχουν πολύ κοντινές τιμές, κοντά στο κατώφλι μετάβασης  $V_M$  (π.χ.  $V_{DD}/2$ ) που είναι το μεταευσταθές σημείο λειτουργίας. Ως αποτέλεσμα το κύκλωμα θα χρειαστεί μεγάλο χρόνο για να κλειδώσει στην τελική του κατάσταση, ενώ η κατάσταση αυτή εξαρτάται από τυχαίους παράγοντες όπως ο θόρυβος!

Ακολουθιακή Λογική

14

## Παράμετροι Μανδαλωτών

 

Hold Time ( $t_{hold}$ ) = Χρόνος Διατήρησης

Setup Time ( $t_{setup}$ ) = Χρόνος Ενεργοποίησης – Αποκατάστασης




## Flip-Flops





## D Flip-Flop Αφέντη-Σκλάβου

 


**D-Μανδαλωτής**

Τα Flip-Flop είναι ακμοπυροδότητα στοιχεία μνήμης. Δηλ. είναι ευαίσθητα σε κάποια ακμή και όχι στη στάθμη του ρολογιού. Στη συγκεκριμένη ακμή τα δεδομένα στην είσοδο περνούν στην έξοδο, γεγονός που δεν μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή.

Χρήση 2 Latch σε σειρά

 **D Flip-Flop Αφέντη-Σκλάβου (Master-Slave D Flip-Flop)**




Στατικό Flip-Flop


Ακολουθιακή Λογική

17

## Λειτουργία D Flip-Flop Αφέντη-Σκλάβου

 

CLK = "0" - low

 


CLK = "1" - high

Ακολουθιακή Λογική

18

## D Flip-Flop με Πολυπλέκτες


Στατικό Flip-Flop

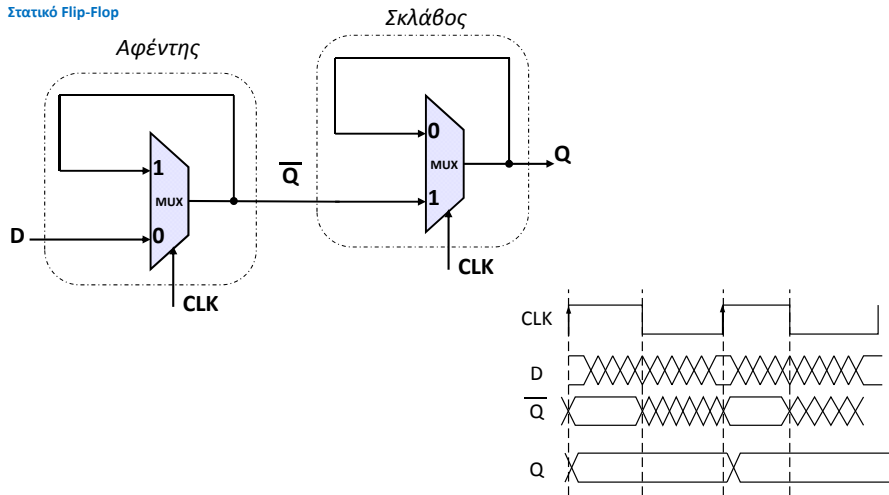

Ακολουθιακή Λογική

19


## Παράμετροι D Flip-Flop

 

Propagation Time ( $t_{pcq}$ ) = Χρόνος Διάδοσης Σήματος

Setup Time ( $t_{setup}$ ) = Χρόνος Ενεργοποίησης – Αποκατάστασης

 Hold Time ( $t_{hold}$ ) = Χρόνος Διατήρησης




Ακολουθιακή Λογική


20
 
## Χρόνοι Ενεργοποίησης και Συγκράτησης

Το σήμα εισόδου D θα πρέπει να έχει σταθεροποιηθεί εκτός του χρονικού διαστήματος ενεργοποίησης/αποκατάστασης (setup time -  $t_{setup}$ ) του στοιχείου μνήμης και να παραμείνει σταθερό μέχρι να παρέλθει ο χρόνος συγκράτησης (hold time -  $t_{hold}$ )


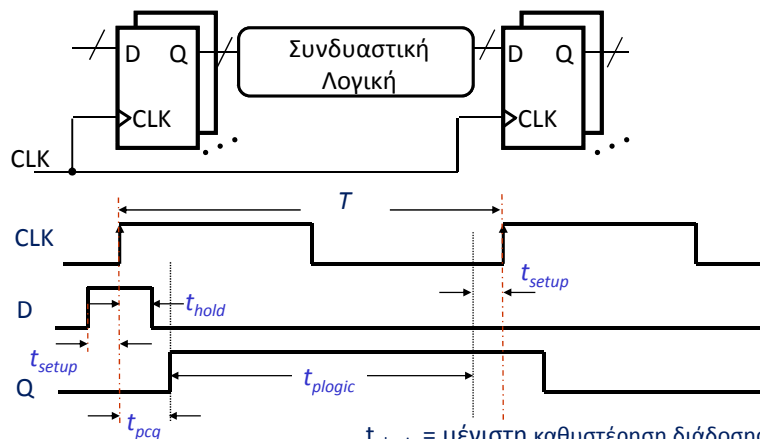
## Χρονισμός Λογικής Βασισμένης σε Flip-Flop



Πρέπει να ισχύει:

$$T \geq t_{pcq} + t_{plogic} + t_{setup}$$

και  $t_{hold} \leq t_{ccq} + t_{cd}$

$t_{plogic}$  = μέγιστη καθυστέρηση διάδοσης της λογικής στη χειρότερη περίπτωση




$t_{ccq} / t_{cd}$  = ελάχιστη καθυστέρηση ή καθυστέρηση μόλυνσης (contamination delay)

flip-flop/ λογικής 22



## D Flip-Flop Πυλών Διέλευσης, Μιας Φάσης

Δυναμικό Flip-Flop

 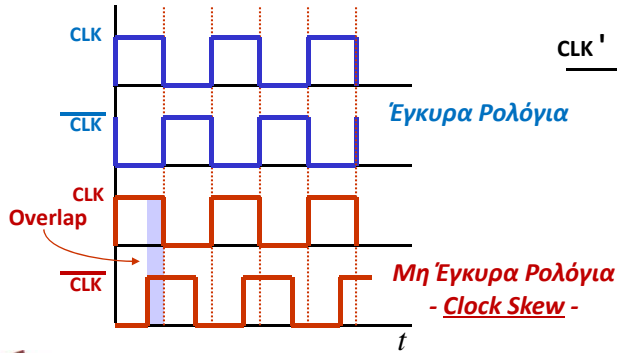 



Αποφυγή clock-skew

Ακολουθιακή Λογική

23

## C<sup>2</sup>MOS D Flip-Flop Μίας Φάσης

Δυναμικό Flip-Flop

 
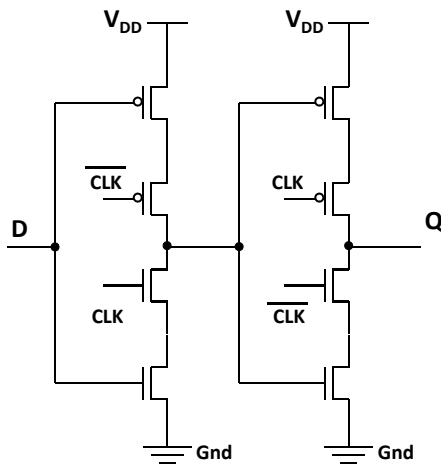


Ακολουθιακή Λογική

24

## D Flip-Flop Πυλών Διέλευσης, Δύο Φάσεις


Δυναμικό Flip-Flop

  

Ακολουθιακή Λογική

25

## Γεννήτρια μη Επικαλυπτόμενων Φάσεων

 


Ακολουθιακή Λογική

26

## D Flip-Flop Δύο Φάσεων με Επίτρεψη

Δυναμικό Flip-Flop

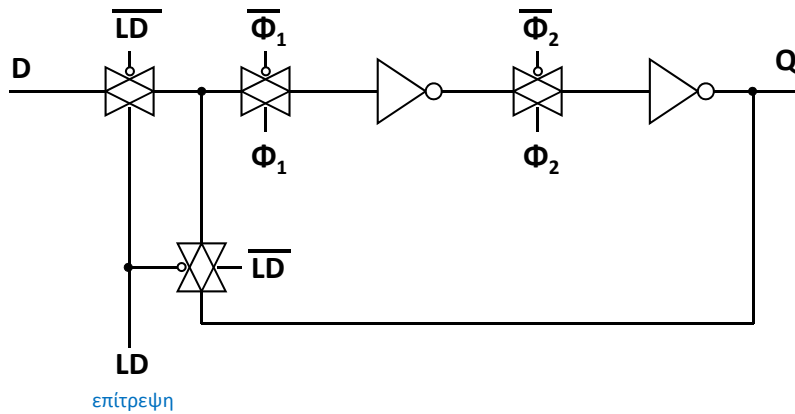


Ακολουθιακή Λογική

27

## C<sup>2</sup>MOS D Flip-Flop Δύο Φάσεων

Δυναμικό Flip-Flop

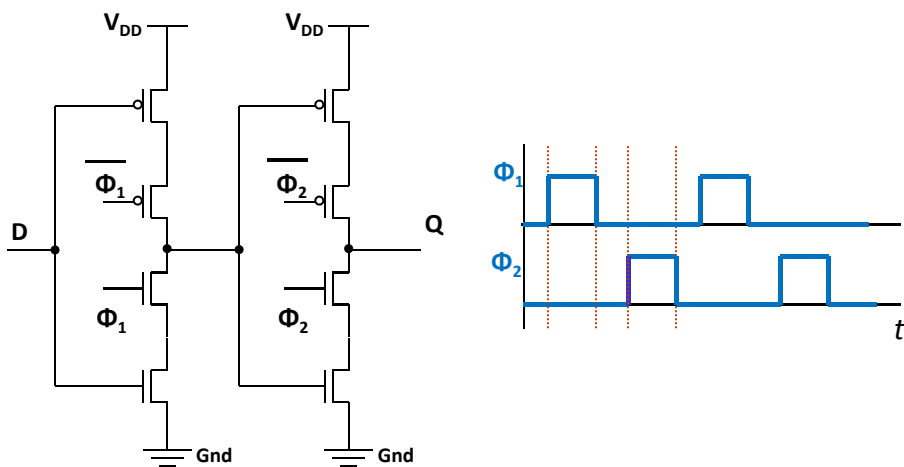


Ακολουθιακή Λογική

28

## Δομές Διοχέτευσης (I)

(Pipelines)

 

$$T_{\min,org} = t_{c \rightarrow q} + (t_{p\_add} + t_{p\_abs} + t_{p\_log}) + t_{su}$$

$$T_{\min,pipe} = t_{c \rightarrow q} + \max(t_{p\_add}, t_{p\_abs}, t_{p\_log}) + t_{su}$$



αν  $t_{p\_add} = t_{p\_abs} = t_{p\_log} \gg t_{c \rightarrow q}, t_{su}$

τότε  $T_{\min,pipe} \cong \frac{T_{\min,org}}{3}$


Clock Period	Adder	Absolute Value	Logarithm
1	$a_1 + b_1$		
2	$a_2 + b_2$	$ a_1 + b_1 $	
3	$a_3 + b_3$	$ a_2 + b_2 $	$\log(a_1 + b_1)$
4	$a_4 + b_4$	$ a_3 + b_3 $	$\log(a_2 + b_2)$
5	$a_5 + b_5$	$ a_4 + b_4 $	$\log(a_3 + b_3)$



## Δομές Διοχέτευσης (II)

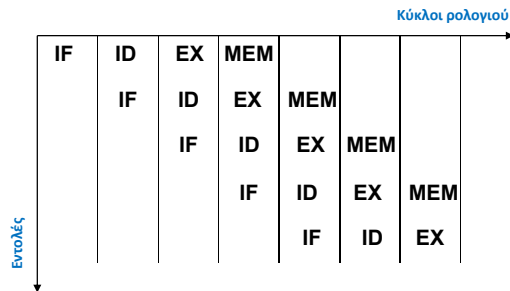 


## Παροχή - Διανομή Ρολογιού (I)

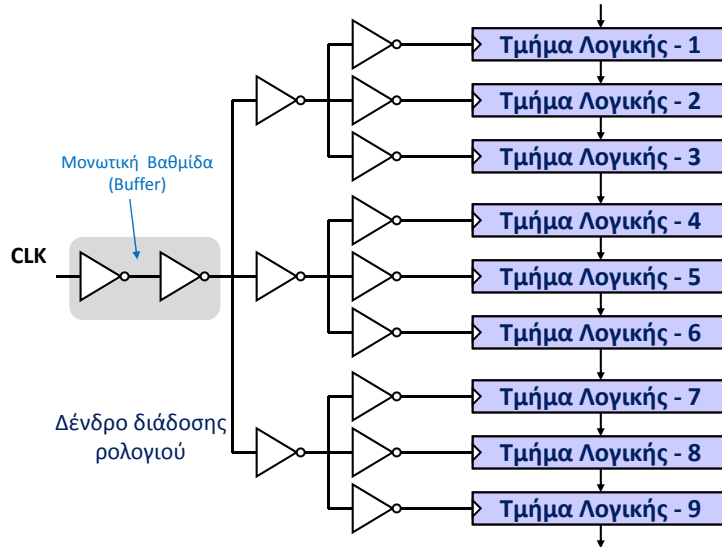

Ακολουθιακή Λογική

31

## Παροχή - Διανομή Ρολογιού (II)

 


Ακολουθιακή Λογική

32


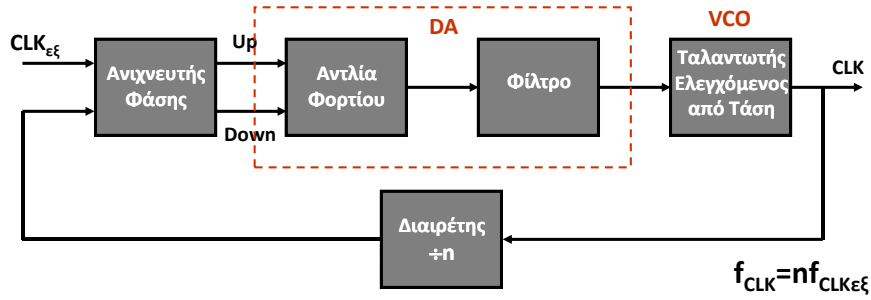
## Γεννήτορες Ρολογιού


Βρόχοι Κλειδωμένης Ανάδρασης – Phase Locked Loops (PLLs)



- Γένεση ρολογιού CLK υψηλής συχνότητας σε συγχρονισμό με ένα ρολόι αναφοράς CLK<sub>εξ</sub> χαμηλής συχνότητας.



## Παροχή - Διανομή Ρολογιού (III)

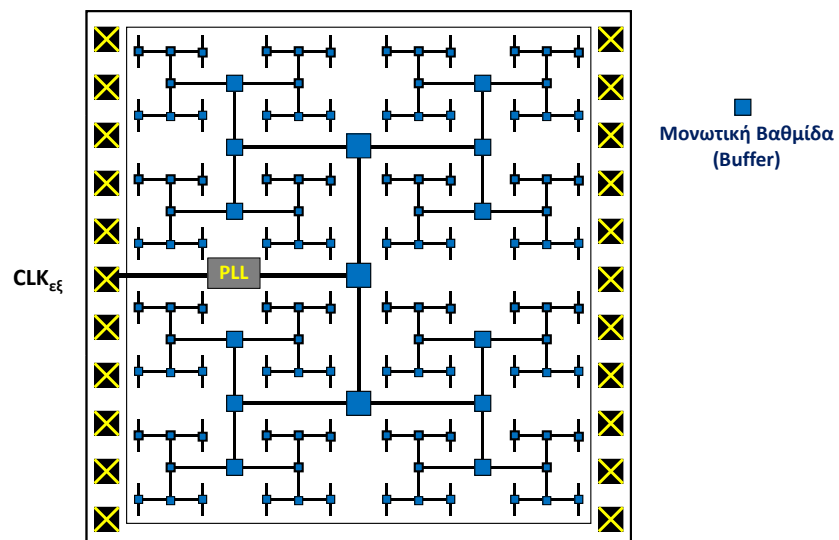

## Clock Jitter – Clock Skew

### Clock Jitter

Ως **clock jitter** ονομάζουμε την ασάφεια στην άφιξη των ακμών του σήματος ρολογιού η οποία οφείλεται εγγενώς στο σύστημα παραγωγής του ρολογιού (π.χ. PLL).

### Clock Skew

Ως **clock skew** ονομάζουμε την χρονική απόκλιση του σήματος ρολογιού η οποία οφείλεται στο σύστημα διανομής του ρολογιού.




Η συνολική ασάφεια του ρολογιού CLK είναι ίση με **Jitter + Skew**.



**Χρονισμός**



## Απλής-Φάσης Χρονισμός Flip-Flop

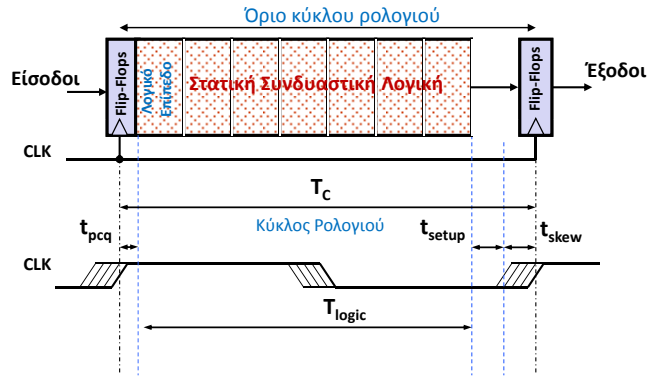


Διαθέσιμος χρόνος της λογικής για υπολογισμό:

$$T_{\text{logic}} = T_C - t_{\text{pcq}} - t_{\text{setup}} - t_{\text{skew}} = T_C - T_{\text{overhead1}}$$

Ακολουθιακή Λογική

37

## Μετάλλαξη Χρονισμού

 

Το master-latch (M-Latch) του flip-flop χρονίζεται με το CLK και το slave-latch (S-Latch) χρονίζεται με το συμπλήρωμα του CLK




Τα ρολόγια CLK και CLKB είναι μεν συμπληρωματικά αλλά και μη επικαλυπτόμενα (non-overlapped) στην κατάσταση διέλευσης !

Ακολουθιακή Λογική

38

## Διπλής-Φάσης Χρονισμός Μανδαλωτών I

Μνήμη μανδαλωτή στο 0!

 

Κακή  
Επιλογή  
Χρονισμού!

Διαθέσιμος χρόνος της λογικής για υπολογισμό:

$$T_{logic} = T_{logic1} + T_{logic2} = T_C - 2t_{pdq} - 2t_{setup} - 2t_{skew} = T_C - T_{overhead}$$




Ακολουθιακή Λογική

Μη αποδεκτή λύση!

39

## Διπλής-Φάσης Χρονισμός Μανδαλωτών II

Μνήμη μανδαλωτή στο 0!

 

Σωστή  
Επιλογή  
Χρονισμού!

Διαθέσιμος χρόνος της λογικής για υπολογισμό:

$$T_{logic} = T_{logic1} + T_{logic2} = T_C - 2t_{pdq} = T_C - T_{overhead2}$$




Ακολουθιακή Λογική

40

## Χρονισμός Παλμικών Μανδαλωτών

Μνήμη μανδαλωτή στο 0!

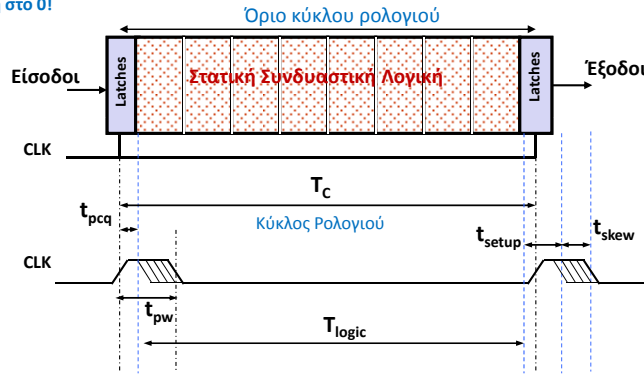


Διαθέσιμος χρόνος της λογικής για υπολογισμό:

$$T_{logic} = T_C + t_{pw} - t_{pca} - t_{setup} - t_{skew} = T_C - T_{overhead3}$$



## NORA-CMOS Σχεδίαση (I)

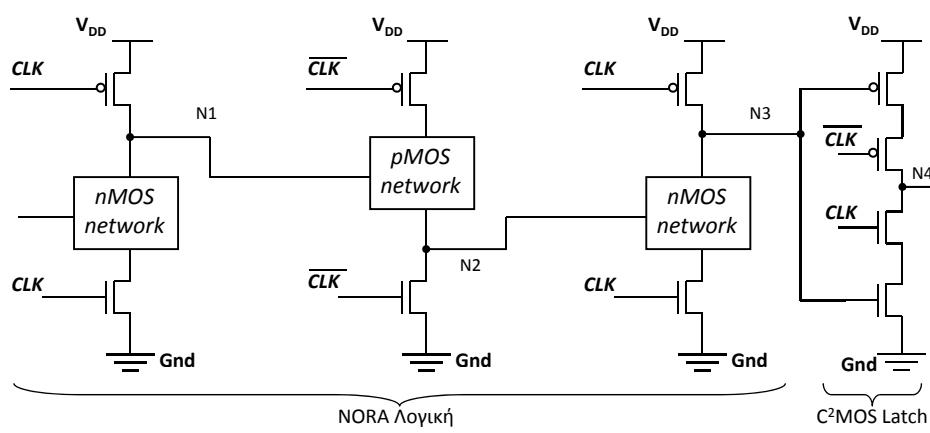


	Λογική	Μανδαλωτής
CLK=0	Προφόρτιση	Μνήμη
CLK=1	Υπολογισμός	Διαφάνεια

CLK Περιοχή




## NORA-CMOS Σχεδίαση (II)

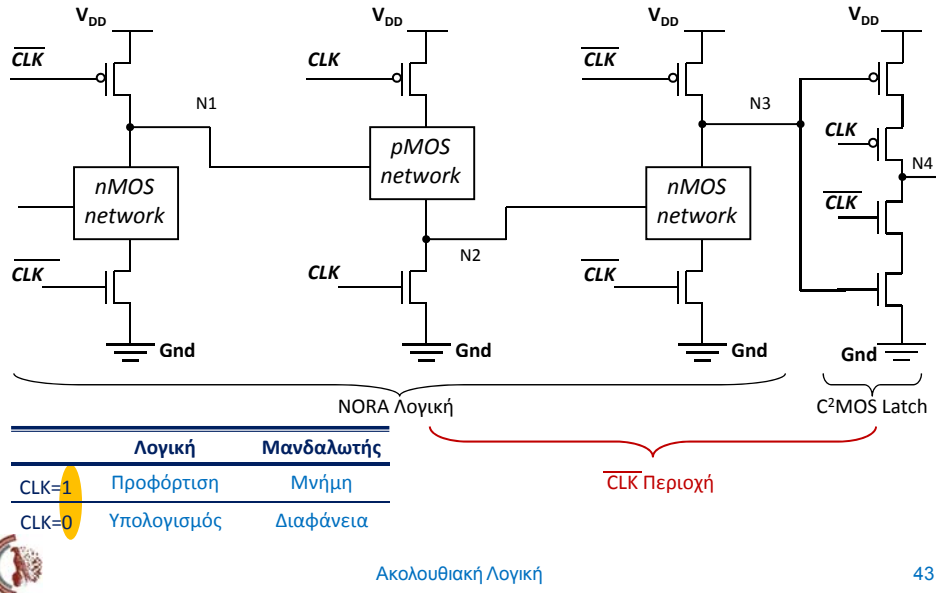

43

## Δομές Διοθέτευσης NORA-CMOS

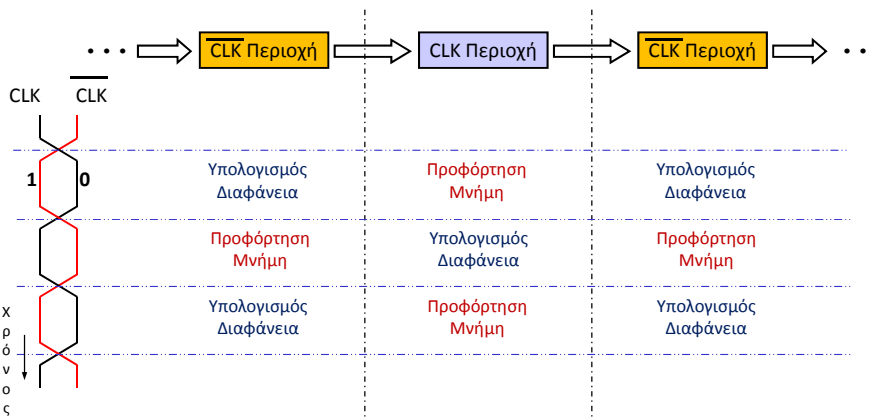

44

## Συγχρονισμός Ρολογιών (I)

Προβλήματα συγχρονισμού εξ αιτίας:



- πολλαπλών, διαφορετικών, ρολογιών σε ξεχωριστές περιοχές του ολοκληρωμένου
- ασύγχρονων σχεδιασμών
- μεικτών (σύγχρονων – ασύγχρονων) σχεδιασμών σε ένα ολοκληρωμένο




Το πρόβλημα είναι πιο έντονο στις περιπτώσεις σχεδιασμών συστημάτων σε ένα ολοκληρωμένο (system on a chip - SOC) όπου πυρήνες (cores – IP blocks) διαφόρων σχεδιαστών, με διαφορετικές ανάγκες χρονισμού (συχνότητες ρολογιών), πρέπει να συνδυαστούν και να συνλειτουργήσουν (να διασυνδεθούν) στο ίδιο ολοκληρωμένο.



## Συγχρονισμός Ρολογιών (II)

  


### Συγχρονισμός Ρολογιών (III)

 

Δύσκολη η αποφυγή της καταστράτηγησης των περιορισμών στους χρόνους αποκατάστασης (setup time) και συγκράτησης (hold time) και κατά συνέπεια της εμφάνισης φαινομένων μεταευστάθειας στα στοιχεία μνήμης κατά την επικοινωνία μεταξύ των δύο κυκλωμάτων.



### Συγχρονισμός Ρολογιών (IV)

 

Πιθανή αντιμετώπιση:

- Ανίχνευση συμφασικών ρολογιών.
- Αν ναι δειγματοληψία με καθυστερημένο ρολόι  $\Phi 2$ .

